

Lecture 05~06


순서회로 설계

순서회로

- 메모리(또는 상태)를 포함함
- 같은 입력 → 회로 상태에 따라 출력 달라질 수 있음
- Verilog 설계 시 사용 가능 문장
 - assign
 - always @*
begin
 blocking assignment;
 blocking assignment;
 ...
end
 - always @(posedge clk or negedge rstb)
if (~rstb) begin
 non-blocking assignment;
 non-blocking assignment;
 ...
end
else begin
 non-blocking assignment;
 non-blocking assignment;
 ...
end

Latch(래치)

 - 1비트 정보 저장하는 기본 메모리 소자
- Clock 신호 없음
- Asynchronous(비동기식)
- Level-sensitive
- 회로 설계 시 거의 사용하지 않음




D latch(래치)

| c | q ^{next} |
|---|-------------------|
| 0 | q |
| 1 | d |

Flip-flop(플립플롭)

 - 1비트 정보 저장하는 기본 메모리 소자
- Clock 신호 있음
- Synchronous(동기식)
- Edge-sensitive
- Latch(래치)보다 2배 정도 크지만 안정성 높음




D FF(플립플롭)


| clk | q ^{next} |
|----------------|-------------------|
| 0 | q |
| 1 | q |
| ↑(rising edge) | d |

Flip-flop(플립플롭)

 
- Positive-edge-triggered D FF
- Negative-edge-triggered D FF
- 비동기식 reset D FF



| clk | q^{next} |
|----------------|------------|
| 0 | q |
| 1 | q |
| ↑(rising edge) | d |

 


| clk | q^{next} |
|-----------------|------------|
| 0 | q |
| 1 | q |
| ↓(falling edge) | d |

 

| reset | clk | q^{next} |
|-------|----------------|------------|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 0 | q |
| 1 | 1 | q |
| 1 | ↑(rising edge) | d |


Latch vs. flip-flop

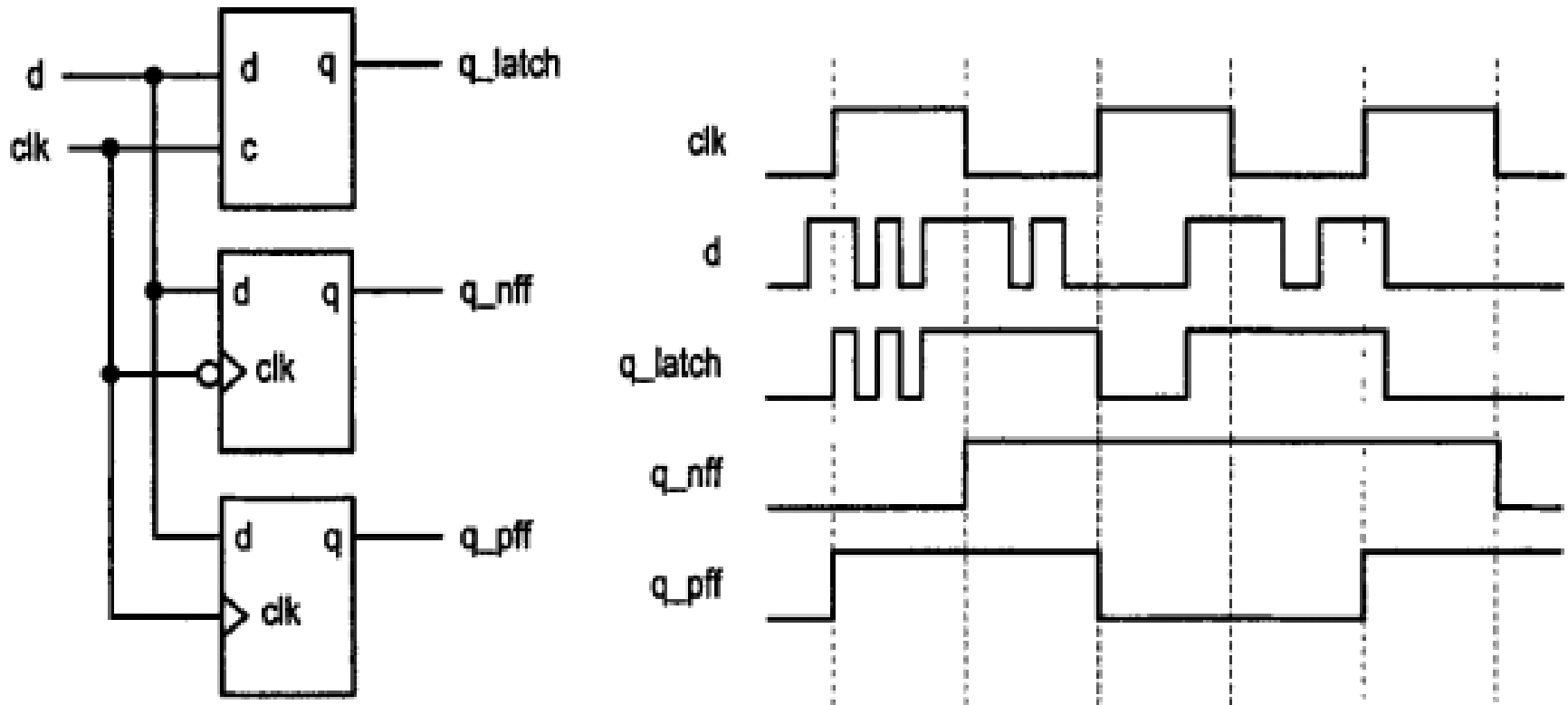

Flip-flop의 타이밍

- T_{cq} : clock-to-q delay
- T_{setup} : setup time
- T_{hold} : hold time


T_r (resolution time) 지난 후 0 혹은 1로 됨

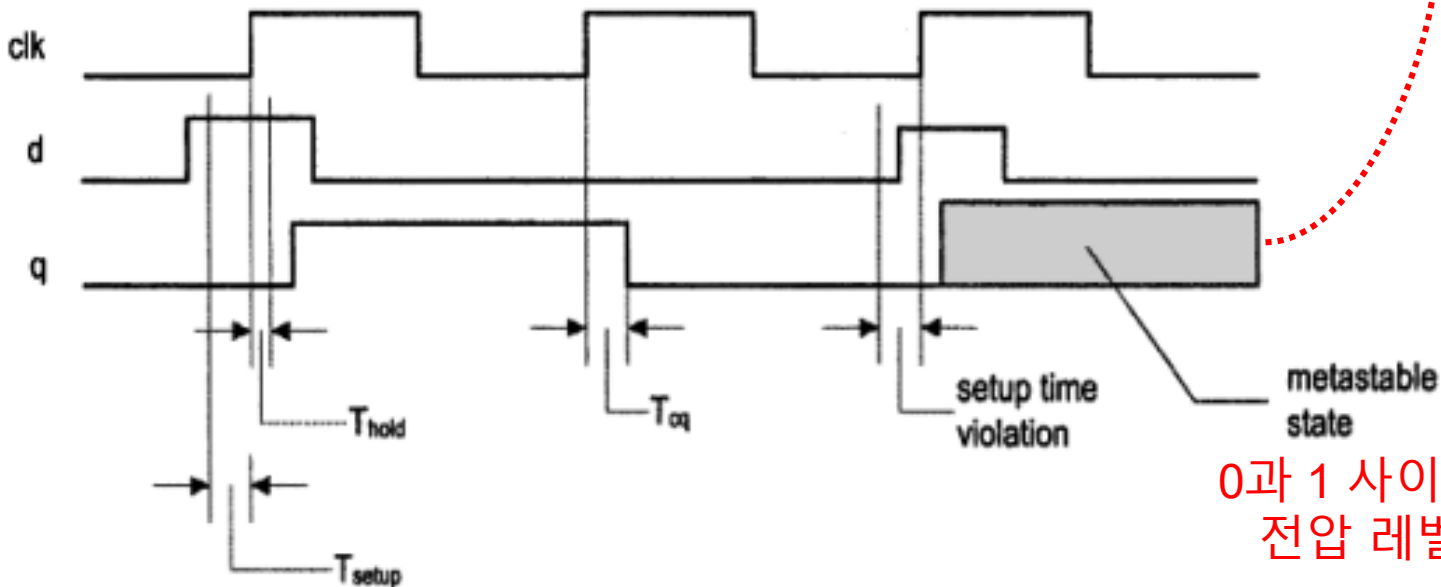

Register(레지스터)



 - D FF 하나 \leftrightarrow 1비트 register
- D FF N개 \leftrightarrow N비트 register



Latch(래치) 합성

■ Verilog 코드

```
module d_latch
#(
    parameter N = 8
) (
    input                c,
    input [N-1:0] d,
    output reg [N-1:0] q
);

always @* begin
    if (c) q = d;
    else   q = q; // latch 합성의 경우 else 없어도 된다
end

endmodule
```

Flip-flop 합성

▪ Verilog 코드

D FF

```
module d_ff
#(
    parameter N = 8
) (
    input                clk,
    input [N-1:0] d,
    output reg [N-1:0] q
);

always @(posedge clk) begin
    q <= d;
end

endmodule
```

비동기식 reset D FF


```
module d_ff_rstb
#(
    parameter N = 8
) (
    input                clk,
    input                rstb,
    input [N-1:0] d,
    output reg [N-1:0] q
);

always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) q <= 0;
    else      q <= d;
end

endmodule
```


일반적인 순서회로 구조

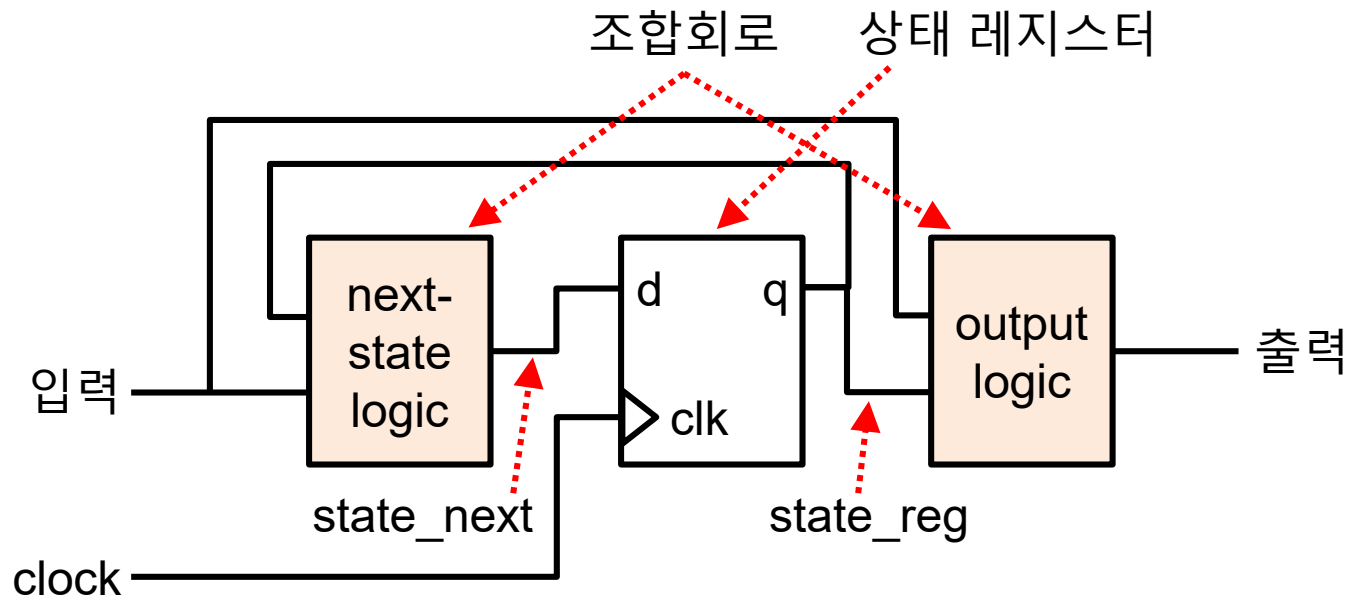- 좋은 설계 위한 팁: 입출력 레지스터 사용
- 최소 전파 지연 시간 = $\min(\text{register} \rightarrow \text{조합회로} \rightarrow \text{register})$
- 최대 동작 주파수 = $1/(\text{최소 전파 지연 시간})$




Free-running 시프트 레지스터

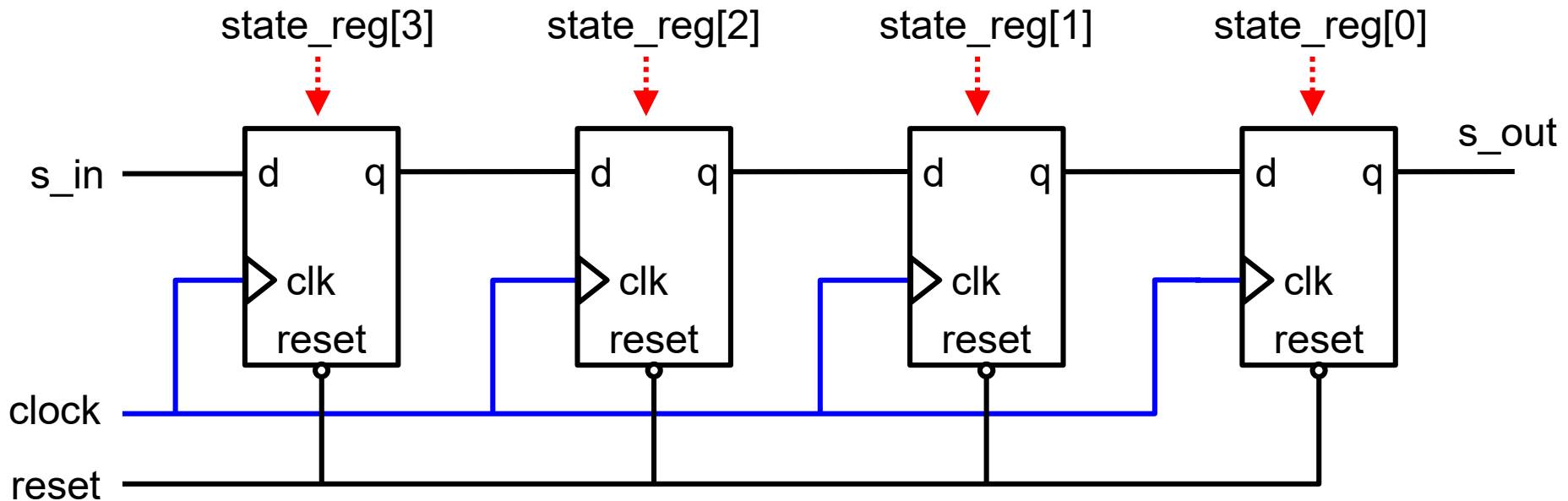- 컨트롤 신호 없음
- Clock cycle 당 레지스터의 내용은 오른쪽 1비트 씩 시프트 됨



Free-running 시프트 레지스터

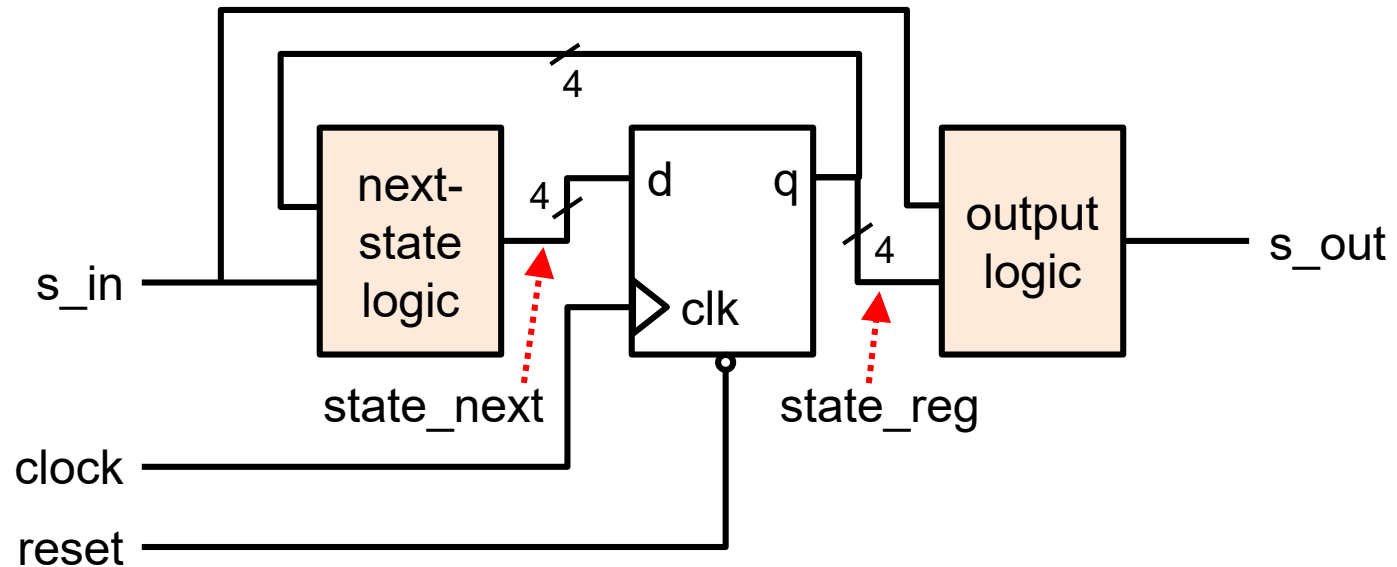- Next-state logic : $\text{state_next} = \{s_in, \text{state_reg}[3:1]\}$
- Output logic : $s_out = \text{state_reg}[0]$



Free-running 시프트 레지스터

- Next-state logic : $state_next = \{s_in, state_reg[3:1]\}$
- Output logic : $s_out = state_reg[0]$

| rstb | clk | s_in | state_next | state_reg | s_out |
|------|-----|------|------------|-----------|-------|
| 0 | 1st | 1 | 1000 | 0000 | 0 |
| 1 | 2nd | 1 | 1100 | 1000 | 0 |
| 1 | 3rd | 1 | 1110 | 1100 | 0 |
| 1 | 4th | 0 | 0111 | 1110 | 0 |
| 1 | 5th | 0 | 0011 | 0111 | 0 |
| 1 | 6th | 1 | 1001 | 0011 | 1 |
| 1 | 7th | 1 | 1000 | 1001 | 1 |

Free-running 시프트 레지스터



■ Verilog 코드

```
module free_run_shift_reg
#(
    parameter N = 4
) (
    input  clk,
    input  rstb,
    input  s_in,
    output s_out
);

    reg  [N-1:0] state_reg;
    wire [N-1:0] state_next;

    // state register
    always @(posedge clk or negedge rstb) begin
        if (~rstb) state_reg <= 0;
        else      state_reg <= state_next;
    end


    // next-state logic
    assign state_next = {s_in, state_reg[N-1:1]};

    // output logic
    assign s_out = state_reg[0];

endmodule
```

Universal 시프트 레지스터

- 컨트롤 신호 있음
- 컨트롤 신호에 따라 4가지 동작 모드

 

| 컨트롤 신호 (ctrl) | 동작 모드 |
|---------------|-------------|
| 00 | 레지스터 값 유지 |
| 01 | 왼쪽 1비트 시프트 |
| 10 | 오른쪽 1비트 시프트 |
| 11 | 입력 값을 가지고 옴 |

state_next



Universal 시프트 레지스터



■ Verilog 코드

```
module universal_shift_reg
#(
    parameter      N = 4
) (
    input          clk,
    input          rstb,
    input  [1:0]   ctrl,
    input  [N-1:0] d,
    output [N-1:0] q
);
```

```
reg [N-1:0] state_reg;
reg [N-1:0] state_next;

// state register
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) state_reg <= 0;
    else      state_reg <= state_next;
end


// next-state logic
always @* begin
    case (ctrl)
        2'b00: state_next = state_reg;
        2'b01: state_next = {state_reg[N-2:0], d[0]};
        2'b10: state_next = {d[3], state_reg[N-1:1]};
        default: state_next = d;
    endcase
end

// output logic
assign q = state_reg;

endmodule
```

Free-running 카운터

- 컨트롤 신호 없음
- Clock cycle 당 하나 씩 증가

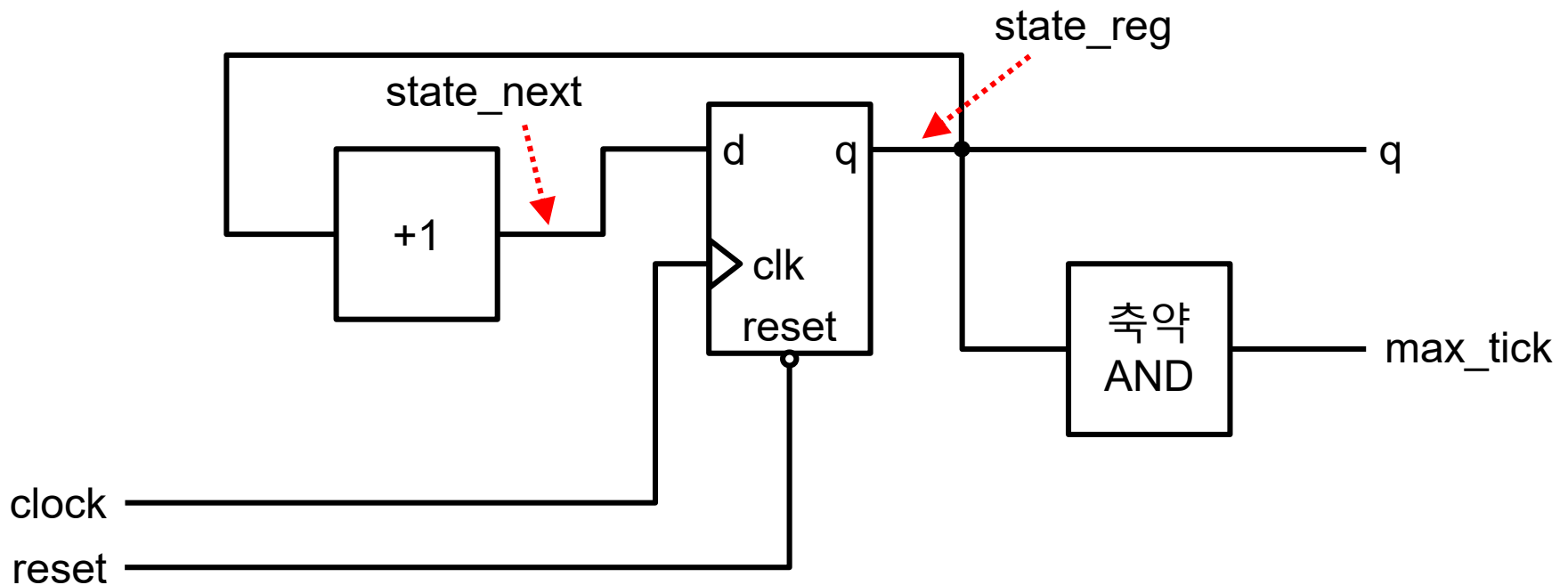

Free-running 카운터

■ Verilog 코드

```
module free_run_counter
#(
    parameter      N = 4
) (
    input          clk,
    input          rstb,
    output [N-1:0] q,
    output         max_tick
);
```

```
    reg [N-1:0] state_reg;
    wire [N-1:0] state_next;

    // state register
    always @(posedge clk or negedge rstb) begin
        if (~rstb) state_reg <= 0;
        else      state_reg <= state_next;
    end

    // next-state logic
    assign state_next = state_reg + 1'b1;

    // output logic
    assign q = state_reg;
    assign max_tick = &state_reg;

endmodule
```


Universal 카운터

- 컨트롤 신호 있음
- 컨트롤 신호에 따라 5가지 동작 모드

| 컨트롤 신호 | | | | 동작 모드 |
|--------|------|----|----|-------------|
| sclr | load | en | up | |
| 1 | - | - | - | 동기식 clear |
| 0 | 1 | - | - | 입력 값을 가지고 옴 |
| 0 | 0 | 0 | - | 카운터 값 유지 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 하나 씩 증가 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 하나 씩 감소 |

Universal 카운터

■ 블록도

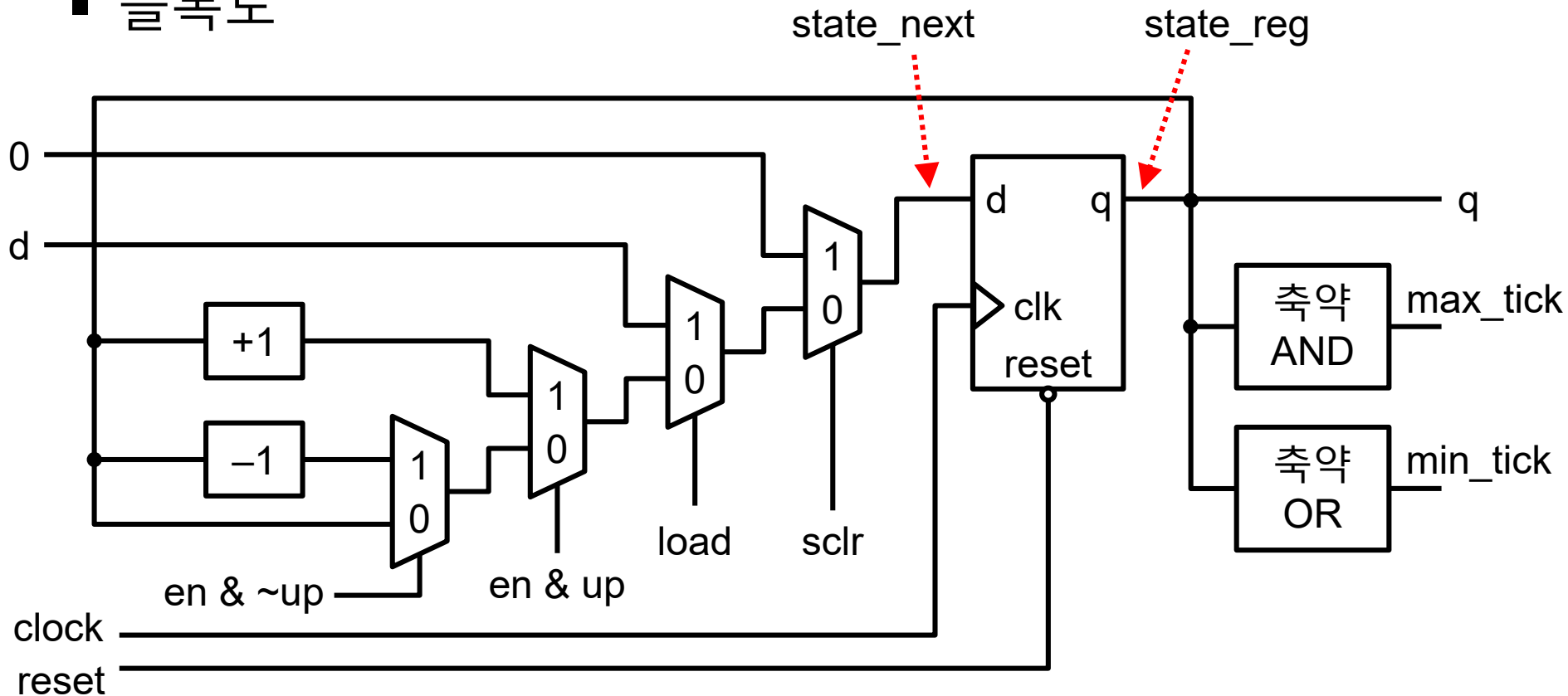

Universal 카운터

■ Verilog 코드

```
module universal_counter
#(
    parameter N = 4
) (
    input          clk, rstb,
    input          sclr, load, en, up,
    input  [N-1:0] d,
    output [N-1:0] q,
    output          max_tick, min_tick
);

reg [N-1:0] state_reg;
reg [N-1:0] state_next;

// state register
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) state_reg <= 0;
    else      state_reg <= state_next;
end


// next-state logic
always @* begin
    if (sclr)      state_next = 0;
    else if (load) state_next = d;
    else if (en&up) state_next = state_reg + 1;
    else if (en&~up) state_next = state_reg - 1;
    else          state_next = state_reg;
end

// output logic
assign q = state_reg;
assign max_tick = &state_reg;
assign min_tick = |state_reg;

endmodule
```

Mod-M 카운터

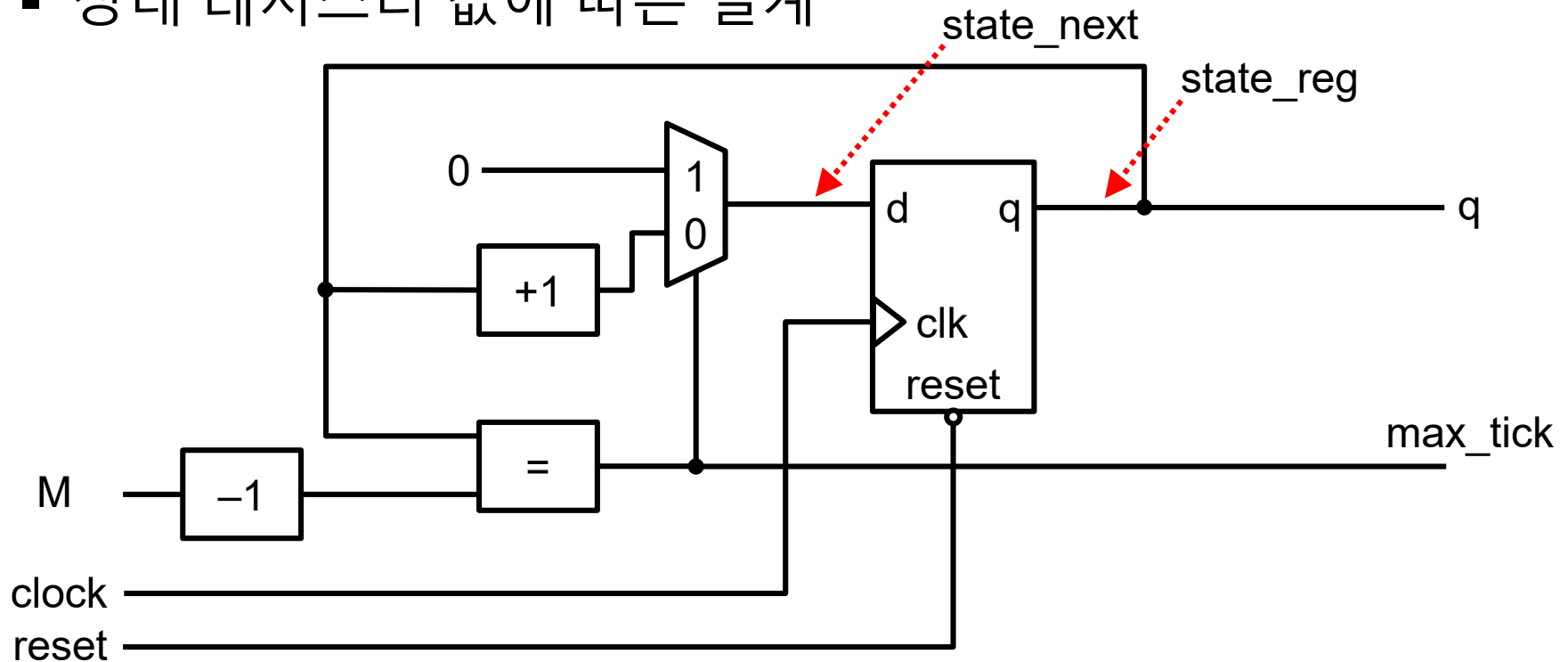- $0, 1, 2, \dots, M-1, 0, 1, 2, \dots, M-1$
- 상태 레지스터 값에 따른 설계



Mod-M 카운터

- 상태 레지스터 값에 따른 설계

```
module modm_counter_1
#(
    parameter M = 10,
    parameter N = $clog2(M)
) (
    input          clk, rstb,
    output [N-1:0] q,
    output         max_tick
);

    reg [N-1:0] state_reg;
    wire [N-1:0] state_next;

    // state register
    always @(posedge clk or negedge rstb) begin
        if (~rstb) state_reg <= 0;
        else      state_reg <= state_next;
    end


    // output logic
    assign q = state_reg;
    assign max_tick = (state_reg == (M-1)) ? 1'b1 : 1'b0;

    // next-state logic
    assign state_next = max_tick ? 0 : state_reg+1;

endmodule
```

Mod-M 카운터

- 상태 레지스터의 다음 값에 따른 설계

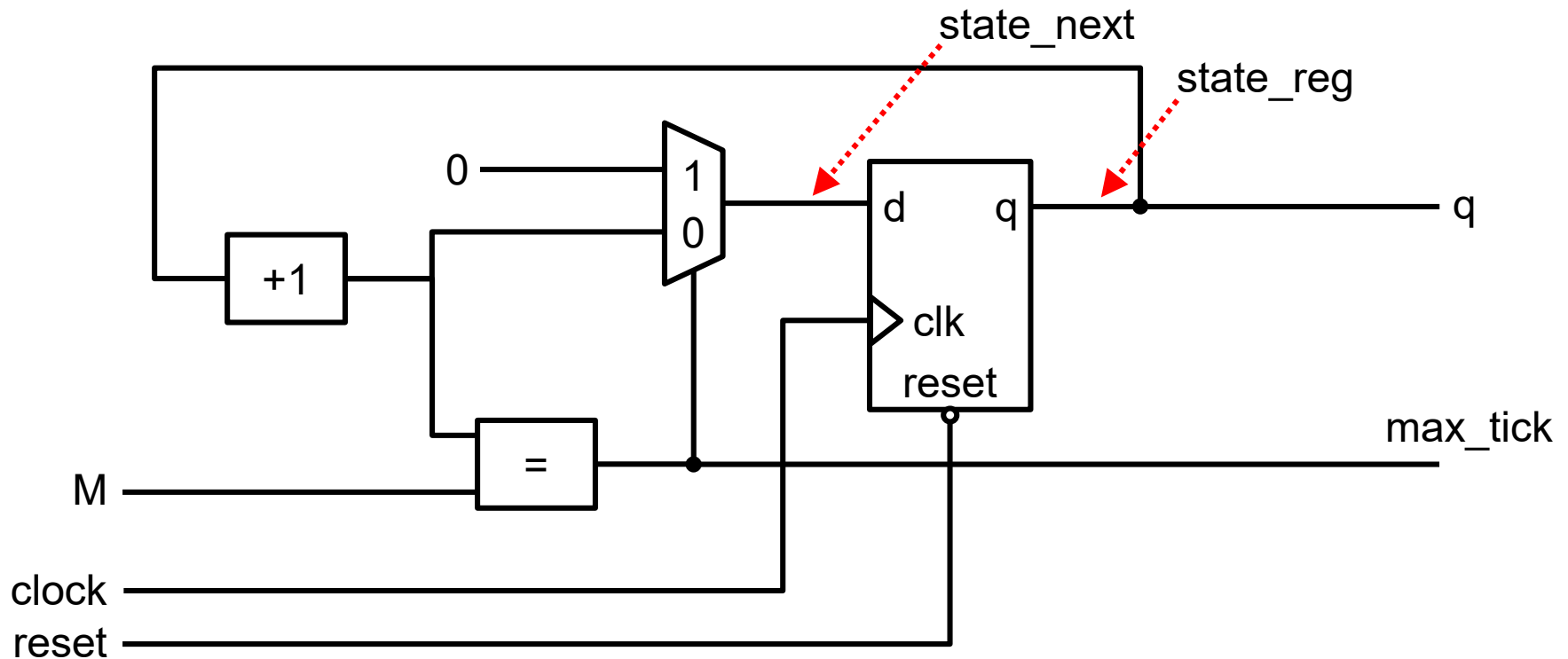

Mod-M 카운터

- 상태 레지스터의 다음 값에 따른 설계

```
module modm_counter_2
#(
    parameter M = 10,
    parameter N = $clog2(M)
) (
    input          clk, rstb,
    output [N-1:0] q,
    output         max_tick
);
```

```
reg  [N-1:0] state_reg;
wire [N-1:0] state_next, state_inc;

// state register
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) state_reg <= 0;
    else      state_reg <= state_next;
end

// output logic
assign q = state_reg;
assign max_tick = (state_inc == M) ? 1'b1 : 1'b0;

// next-state logic
assign state_inc = state_reg+1;
assign state_next = max_tick ? 0 : state_inc;

endmodule
```

Mod-M 카운터

■ 합성결과

상태 레지스터 값에 따른 설계

```
Number of wires:          25
Number of wire bits:      34
Number of public wires:   6
Number of public wire bits: 15
Number of memories:       0
Number of memory bits:    0
Number of processes:      0
Number of cells:          28
  DFFSR                   4
  NAND                    8
  NOR                     8
  NOT                     8

Chip area for module '\modm_counter_1': 160.000000
of which used for sequential elements: 72.000000 (45.00%)
```


상태 레지스터의 다음 값에 따른 설계

```
Number of wires:          22
Number of wire bits:      31
Number of public wires:   6
Number of public wire bits: 15
Number of memories:       0
Number of memory bits:    0
Number of processes:      0
Number of cells:          25
  DFFSR                   4
  NAND                    5
  NOR                     8
  NOT                     8

Chip area for module '\modm_counter_2': 148.000000
of which used for sequential elements: 72.000000 (48.65%)
```

7-segment LED 제어


▪ Time-multiplexing 제어

 

7-segment LED 제어




- Time-multiplexing 제어

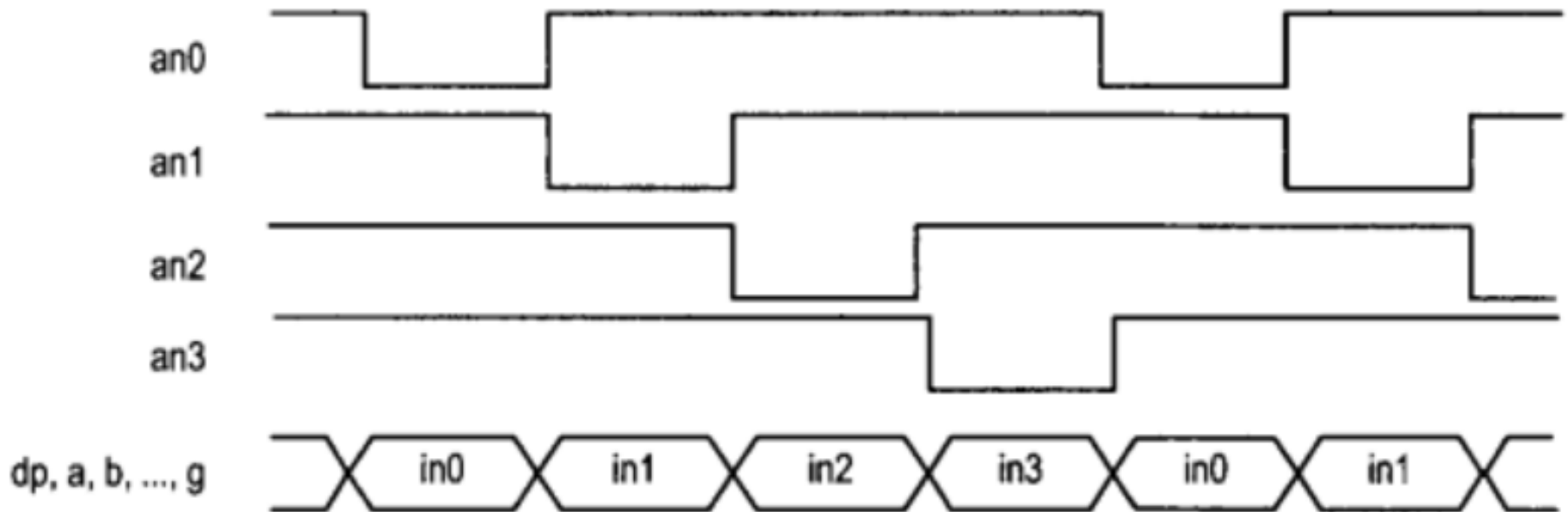


7-segment LED 제어

Time-multiplexing 제어

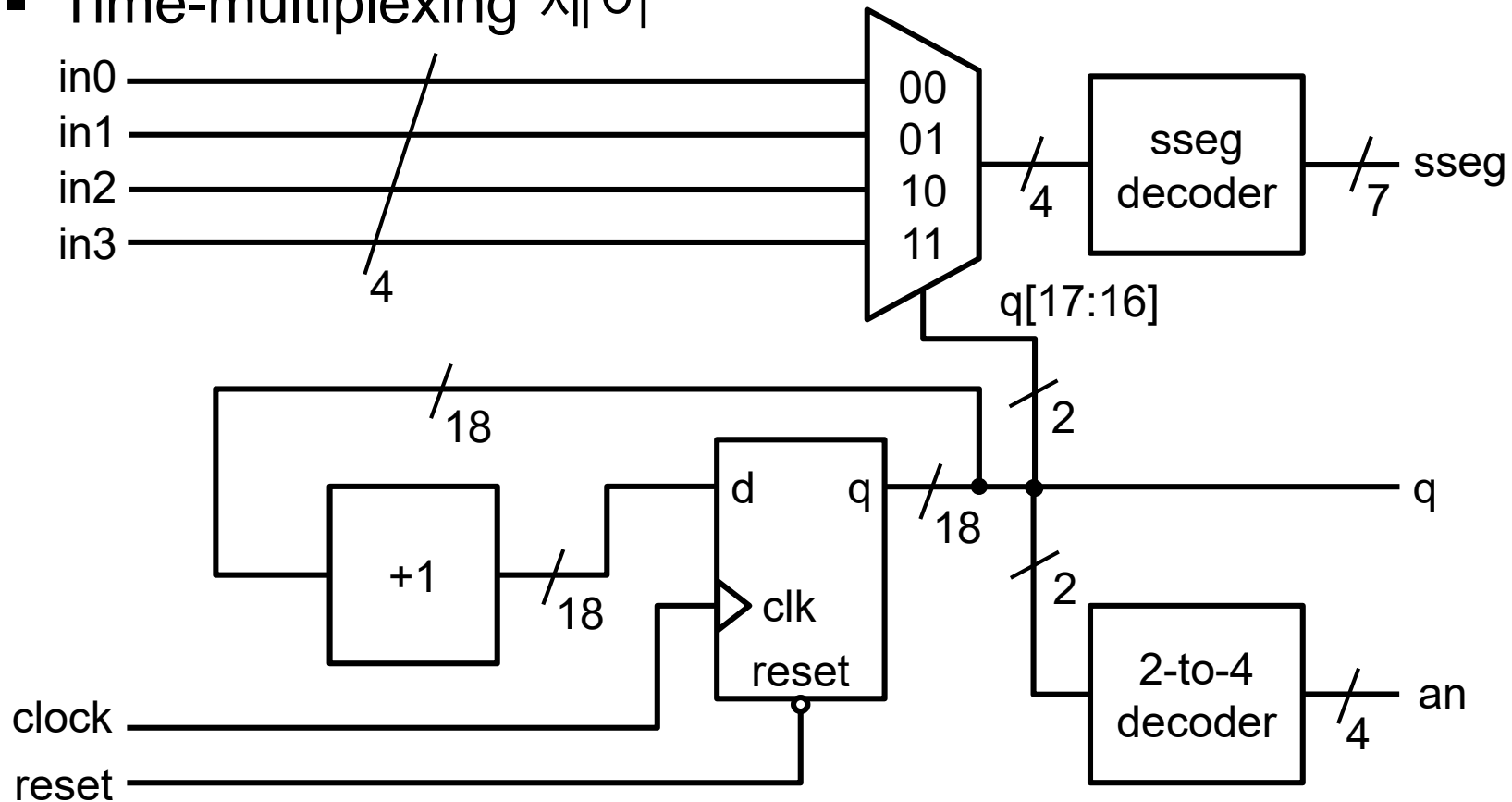

7-segment LED 제어


■ sseg decoder

 

| 숫자 | Active high | | | | | | | Active low | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

7-segment LED 제어

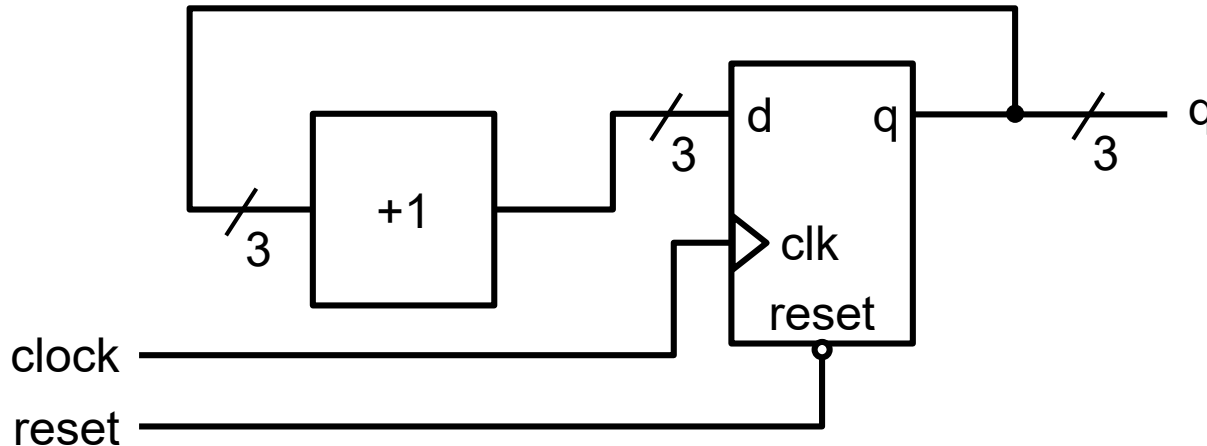
- 카운터 기반 clock 나누기
 - N비트 카운터 : $q[N-1:0]$
 - m 번째 비트의 주파수 $clk_m = clk/2^m$



| Clock edge | q | | |
|------------|------|------|------|
| | q[2] | q[1] | q[0] |
| 1st | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 1 |
| 3rd | 0 | 1 | 0 |
| 4th | 0 | 1 | 1 |
| 5th | 1 | 0 | 0 |
| 6th | 1 | 0 | 1 |
| 7th | 1 | 1 | 0 |
| 8th | 1 | 1 | 1 |

7-segment LED 제어

- 카운터 기반 clock 나누기

 

7-segment LED 제어

```
module sseg_muxiplexing
#(
    parameter N = 18 // counter
) (
    input          clk, rstb,
    input  [3:0]   in0, in1, in2, in3,
    input  [3:0]   dp_in,
    output reg [3:0] an,
    output reg [7:0] sseg
);

reg [N-1:0] q_reg;
wire [N-1:0] q_next;
reg [3:0] in; reg dp;

// counter
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) q_reg <= 0;
    else      q_reg <= q_next;
end


// next-state logic
assign q_next = q_reg+1;
```

```
// 4-to-1 multiplexer
always @* begin
    case (q_reg[N-1:N-2])
        2'b00: begin
            an = 4'b1110; in = in0; dp = dp_in[0];
        end
        2'b01: begin
            an = 4'b1101; in = in1; dp = dp_in[1];
        end
        2'b10: begin
            an = 4'b1011; in = in2; dp = dp_in[2];
        end
        default: begin
            an = 4'b0111; in = in3; dp = dp_in[3];
        end
    endcase
end

// sseg decoder
always @* begin
    ...
end

endmodule
```

최대 동작 주파수

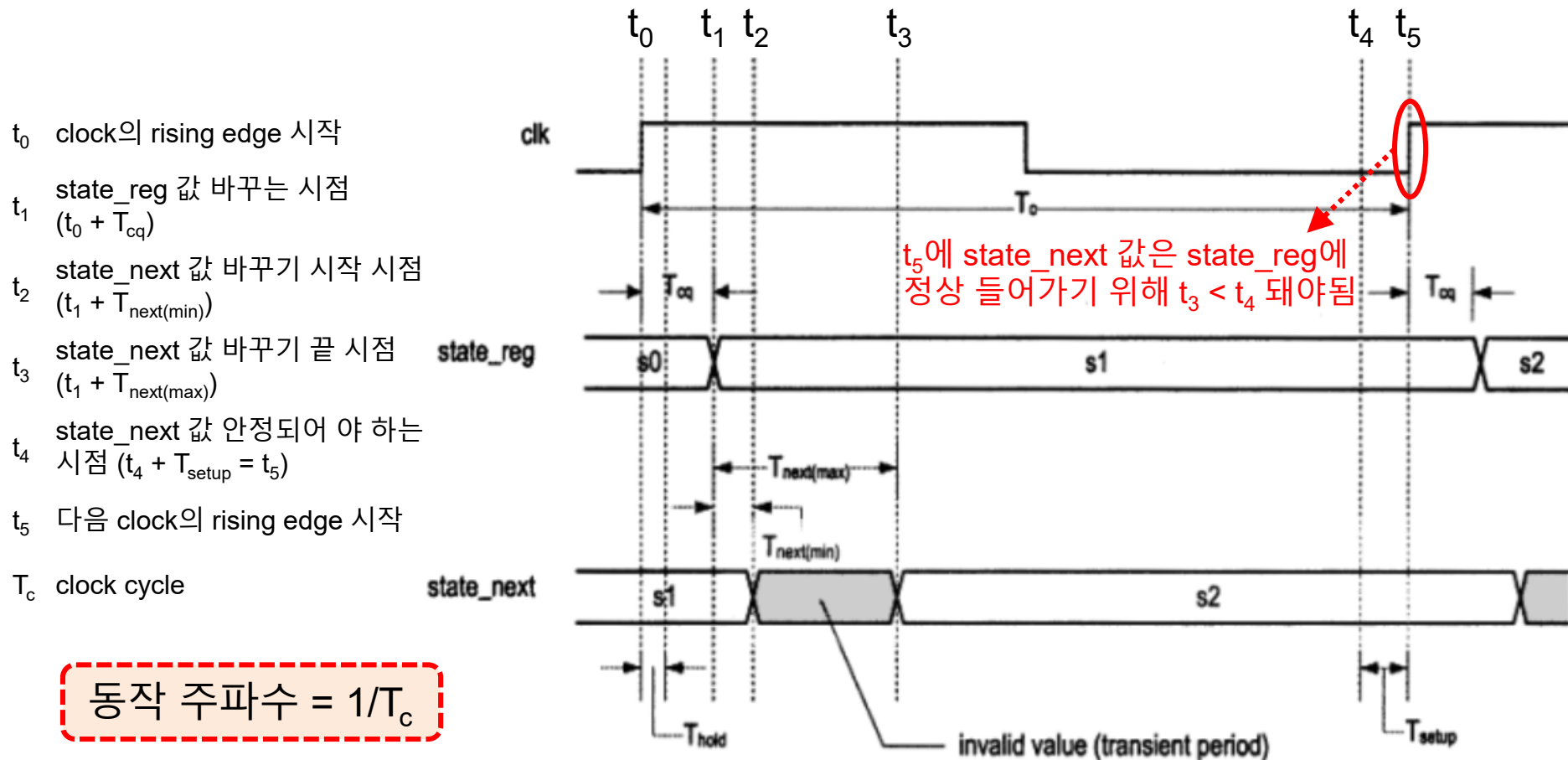

최대 동작 주파수

■ 최대 동작 주파수 추론

$$t_3 < t_4$$

$$t_3 = t_0 + T_{cq} + T_{next(max)}$$

$$t_4 = t_5 - T_{setup} = t_0 + T_c - T_{setup}$$

$$t_0 + T_{cq} + T_{next(max)} < t_0 + T_c - T_{setup}$$

$$T_c < T_{cq} + T_{next(max)} + T_{setup}$$

$$T_{c(min)} = T_{cq} + T_{next(max)} + T_{setup}$$

$$\text{최대 동작 주파수} = 1/T_{c(min)} = 1/(T_{cq} + T_{next(max)} + T_{setup})$$

최대 동작 주파수

0.55- μm CMOS standard-cell technology


| 비트 크기 | 자주 쓰는 연산자 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|-------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|-----|
| | nand | xor | $>_a$ | $>_d$ | = | $+1_a$ | $+1_d$ | $+_a$ | $+_d$ | MUX |
| 8 | 8 | 22 | 25 | 68 | 26 | 27 | 33 | 51 | 118 | 21 |
| 16 | 16 | 44 | 52 | 102 | 51 | 55 | 73 | 101 | 265 | 42 |
| 32 | 32 | 85 | 105 | 211 | 102 | 113 | 153 | 203 | 437 | 85 |
| 64 | 64 | 171 | 212 | 398 | 204 | 227 | 313 | 405 | 755 | 171 |
| 8 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | 4.2 | 3.2 | 0.3 |
| 16 | 0.1 | 0.4 | 8.6 | 3.7 | 1.7 | 5.5 | 3.3 | 8.2 | 5.5 | 0.3 |
| 32 | 0.1 | 0.4 | 17.6 | 6.7 | 1.8 | 11.6 | 7.5 | 16.2 | 11.1 | 0.3 |
| 64 | 0.1 | 0.4 | 35.7 | 14.3 | 2.2 | 24.0 | 15.7 | 32.2 | 22.9 | 0.3 |

Area
(gate count)

Delay
(ns)

최대 동작 주파수

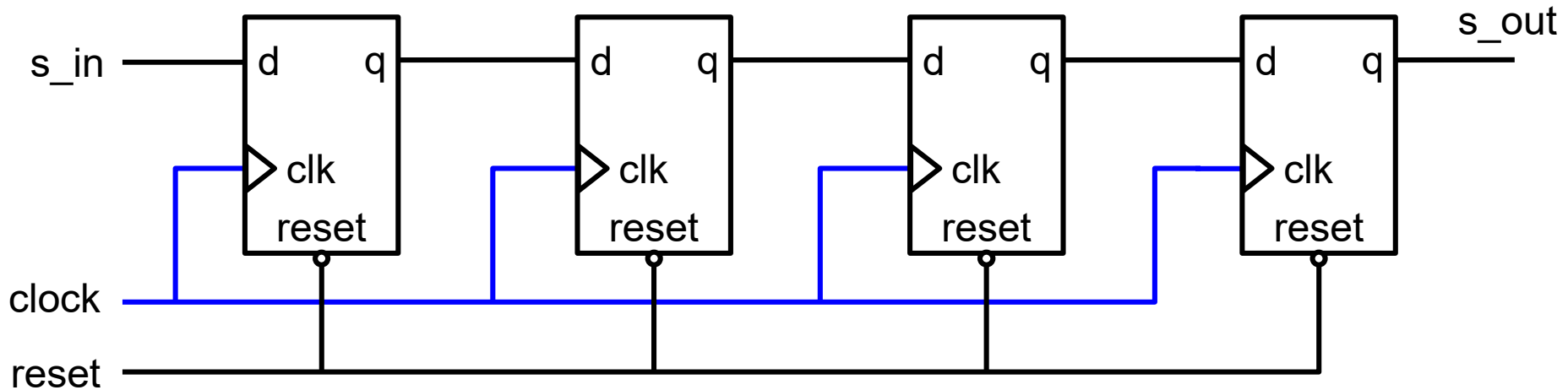
- 예시: free-running 시프트 레지스터
 - T_{cq} 및 T_{setup} 는 flip-flop 특성이라 datasheet에 제작사 제공함
 - 예: $T_{cq} = 1 \text{ ns}$, $T_{setup} = 0.5 \text{ ns}$
 - next-state 로직 없어서 $T_{next(max)} = 0 \text{ ns}$
 - 최대 동작 주파수 = $1/(T_{cq} + T_{setup}) = 1/1.5 = 666.7 \text{ (MHz)}$



최대 동작 주파수

■ 예시: free-running 카운터

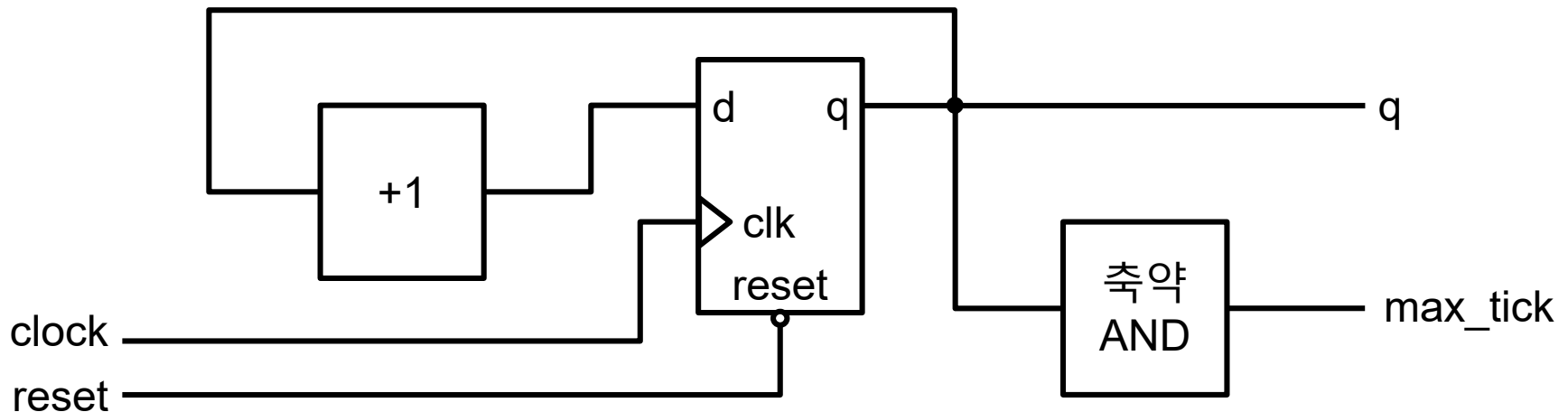
- 8비트 incrementor의 경우 $T_{\text{next(max)}} = 2.4 \text{ ns}$
- 최대 동작 주파수(f_{max}) = $1/(T_{\text{cq}} + T_{\text{next(max)}} + T_{\text{setup}}) = 1/3.9 = 256.4 \text{ (MHz)}$
- 16비트 incrementor의 경우 $T_{\text{next(max)}} = 5.5 \text{ ns}$, $f_{\text{max}} = 142.9 \text{ MHz}$
- 32비트 incrementor의 경우 $T_{\text{next(max)}} = 11.6 \text{ ns}$, $f_{\text{max}} = 76.3 \text{ MHz}$




최대 동작 주파수

■ 최대 동작 주파수 올리는 방법

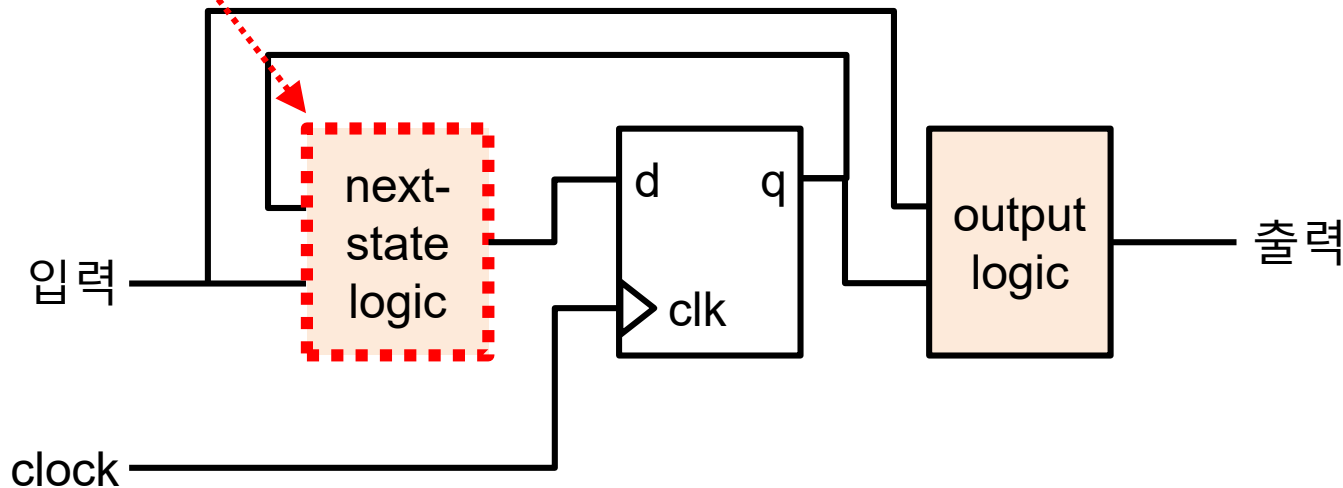- 최대 동작 주파수 = $1/(T_{cq} + T_{next(max)} + T_{setup})$
- T_{cq} 및 T_{setup} 는 flip-flop의 특성이라 건드릴 수 없음
- $T_{next(max)}$ 는 next-state 로직 회로에 따르니 회로 잘 설계하면 줄일 수 있음



Hold time violation

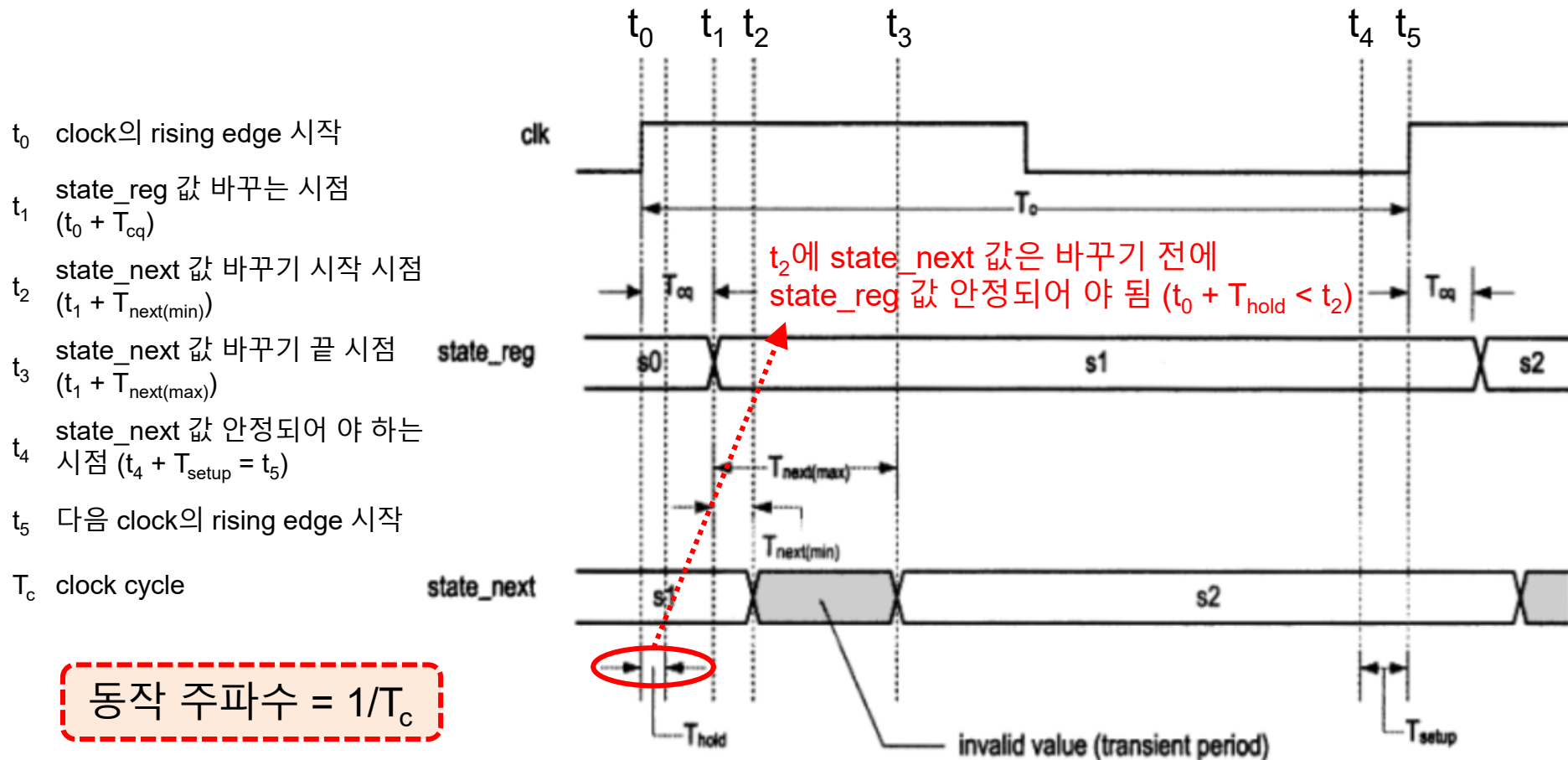

Hold time violation

- Hold time 분석

$$t_0 + T_{\text{hold}} < t_2$$

$$t_0 + T_{\text{hold}} < t_0 + T_{\text{cq}} + T_{\text{next}(\text{min})}$$


$$T_{\text{hold}} < T_{\text{cq}} + T_{\text{next}(\text{min})}$$

- $T_{\text{next}(\text{min})}$ 는 next-state 로직 회로에 따르니 회로 잘 설계하면 줄일 수 있음
- Free-running 시프트 레지스터의 경우
 - $T_{\text{next}(\text{min})} = 0 \text{ ns}$
 - $T_{\text{hold}} < T_{\text{cq}}$
 - 위 조건을 제작사 보증함

출력 관련 타이밍

■ 출력 로직 회로

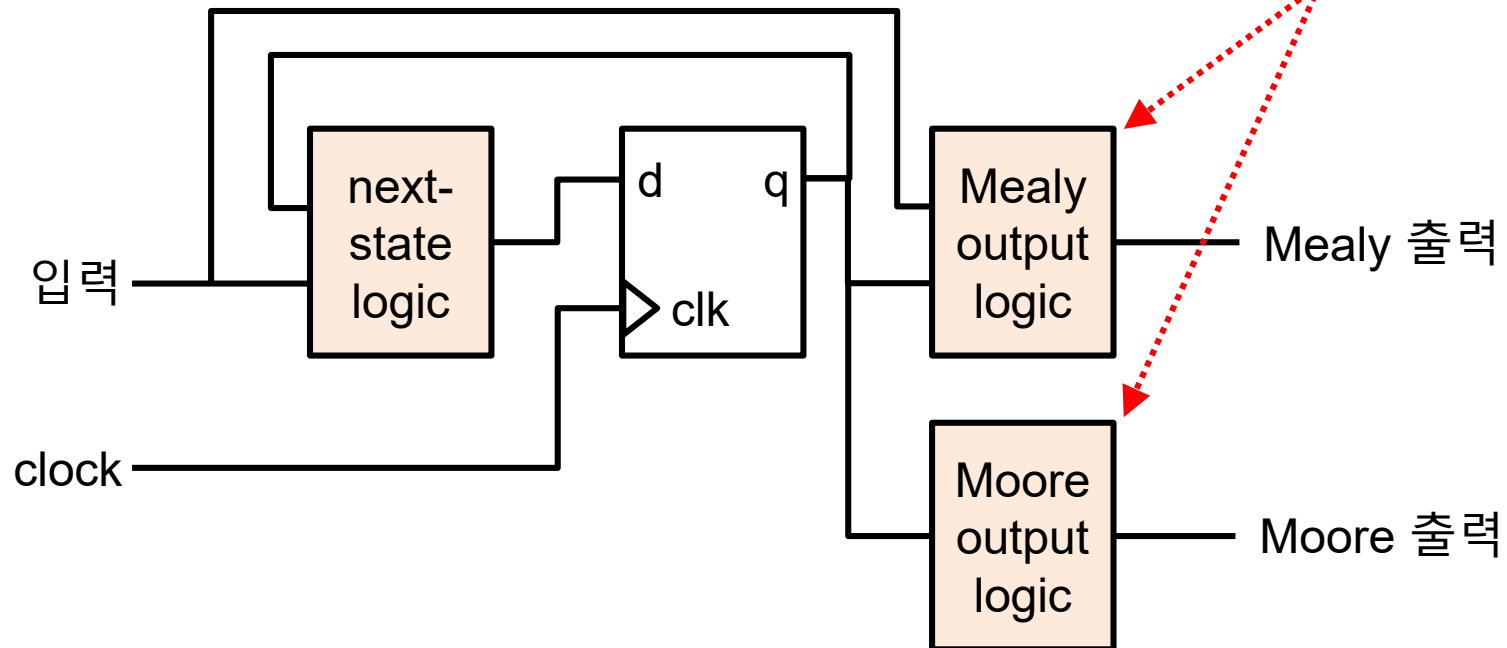- Mealy 출력 = $f(\text{상태 레지스터}, \text{입력})$
- Moore 출력 = $f(\text{상태 레지스터})$




입력 관련 타이밍

회로 1 → 회로 2

$$T_{co}(\text{subsystem 1}) + T_{next(max)} + T_{setup} < T_c$$




실제는 위 조건을 만족 못하는 경우
출력 레지스터를 추가로 사용하면 됨

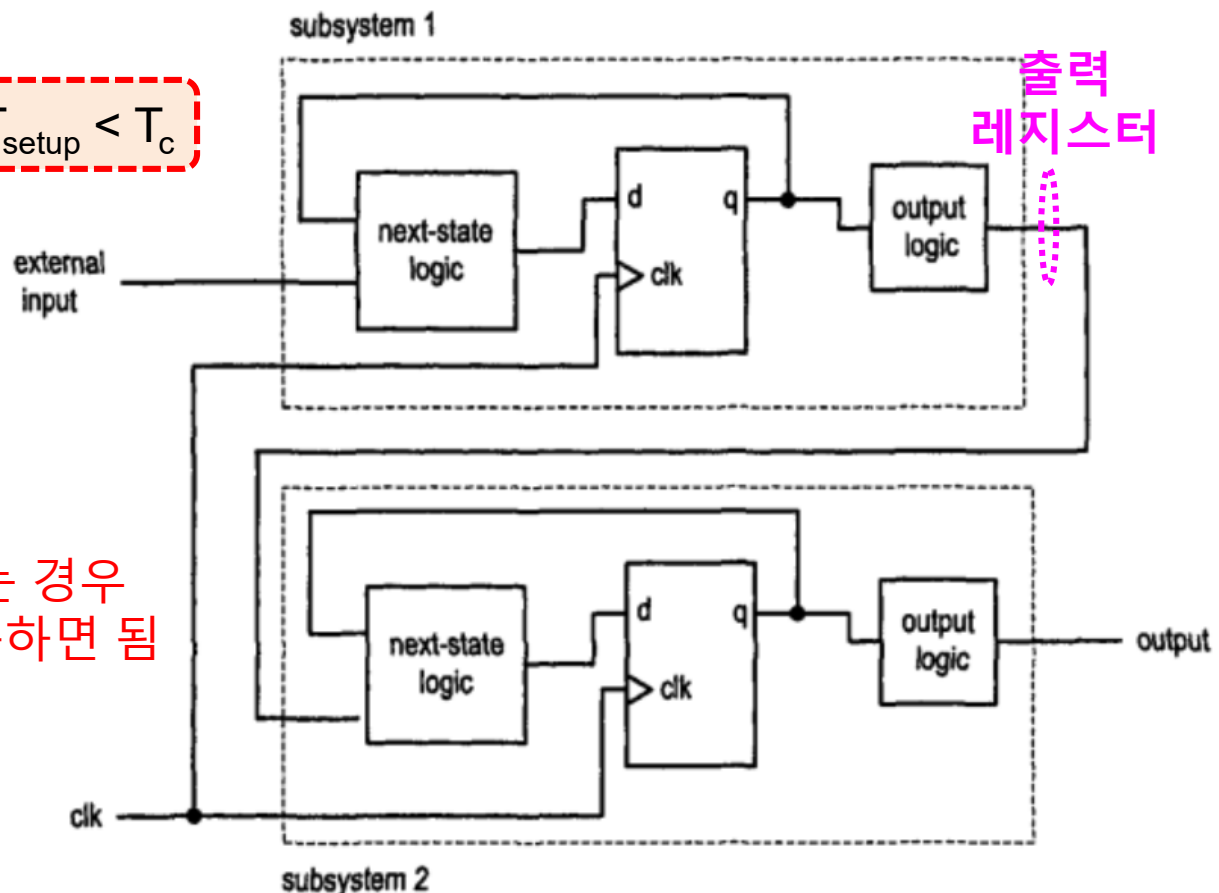

Vivado 타이밍 분석



$$y = a + b + c + d$$

 


지연 시간 제일 느린 경로(critical path)

```
module adder_tree(  
    input clk, rstb,  
    input [15:0] a, b, c, d,  
    output reg [17:0] y  
);  
  
reg [15:0] a_reg, b_reg, c_reg, d_reg;  
  
always @(posedge clk or negedge rstb)  
    if (~rstb) begin  
        a_reg <= 0; b_reg <= 0; c_reg <= 0; d_reg <= 0;  
        y <= 0;  
    end  
    else begin  
        a_reg <= a; b_reg <= b; c_reg <= c; d_reg <= d;  
        y <= a_reg + b_reg + c_reg + d_reg;  
    end  
end  
  
endmodule
```

Vivado 타이밍 분석



- Critical path 해결: 레이아웃 위한 설계

 


```
module adder_tree(  
    input clk, rstb,  
    input [15:0] a, b, c, d,  
    output reg [17:0] y  
);  
  
reg [15:0] a_reg, b_reg, c_reg, d_reg;  
  
always @(posedge clk or negedge rstb)  
    if (~rstb) begin  
        a_reg <= 0; b_reg <= 0; c_reg <= 0; d_reg <= 0;  
        y <= 0;  
    end  
    else begin  
        a_reg <= a; b_reg <= b; c_reg <= c; d_reg <= d;  
        y <= (a_reg + b_reg) + (c_reg + d_reg);  
    end  
endmodule
```

Vivado 타이밍 분석



- Critical path 해결: pipeline 레지스터 추가

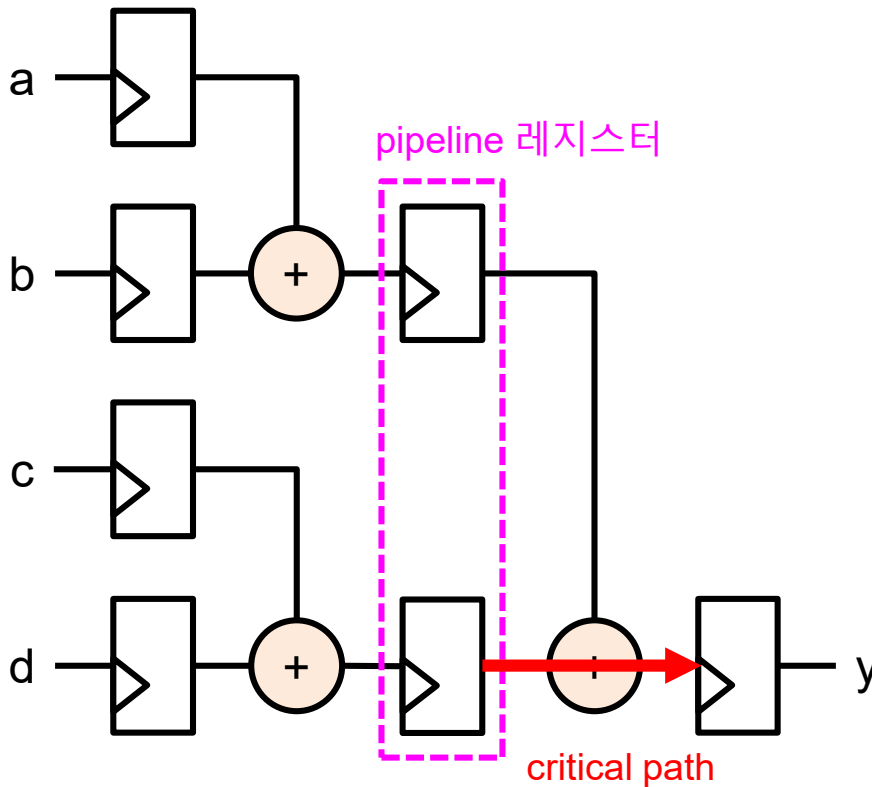

```
module adder_tree(  
    input clk, rstb,  
    input [15:0] a, b, c, d,  
    output reg [17:0] y  
);  
  
reg [15:0] a_reg, b_reg, c_reg, d_reg;  
reg [16:0] ab, cd;  
  
always @(posedge clk or negedge rstb)  
    if (~rstb) begin  
        a_reg <= 0; b_reg <= 0; c_reg <= 0; d_reg <= 0;  
        ab <= 0; cd <= 0;  
        y <= 0;  
    end  
    else begin  
        a_reg <= a; b_reg <= b; c_reg <= c; d_reg <= d;  
        ab <= a_reg + b_reg; cd <= c_reg + d_reg;  
        y <= ab + cd;  
    end  
end  
  
endmodule
```