

Lecture 05~06


순서회로 설계

순서회로

- 메모리(또는 상태)를 포함함
- 같은 입력 → 회로 상태에 따라 출력 달라질 수 있음
- Verilog 설계 시 사용 가능
 - assign
 - always @*
begin
 non-blocking assignment;
 non-blocking assignment;
 ...
end
 - always @(posedge clk or negedge rstb)
if (~rstb) begin
 non-blocking assignment;
 non-blocking assignment;
 ...
end
else begin
 non-blocking assignment;
 non-blocking assignment;
 ...
end

Latch(래치)

 - 1비트 정보 저장하는 기본 메모리 소자
- Clock 신호 없음
- Asynchronous(비동기식)
- Level-sensitive
- 회로 설계 시 거의 사용하지 않음




D latch(래치)

c	q ^{next}
0	q
1	d

Flip-flop(플립플롭)

 - 1비트 정보 저장하는 기본 메모리 소자
- Clock 신호 있음
- Synchronous(동기식)
- Edge-sensitive
- Latch(래치)보다 2배 정도 크지만 안정성 높음




D FF(플립플롭)


clk	q^{next}
0	q
1	q
\uparrow (rising edge)	d

Flip-flop(플립플롭)

 
- Positive-edge-triggered D FF
- Negative-edge-triggered D FF
- 비동기식 reset D FF



clk	q^{next}
0	q
1	q
↑(rising edge)	d


 


clk	q^{next}
0	q
1	q
↓(falling edge)	d

 

reset	clk	q^{next}
0	-	0
1	0	q
1	1	q
1	↑(rising edge)	d


Latch vs. flip-flop

  

Flip-flop의 타이밍

- T_{cq} : clock-to-q delay
- T_{setup} : setup time
- T_{hold} : hold time


T_r (resolution time) 지난 후 0 혹은 1로 됨

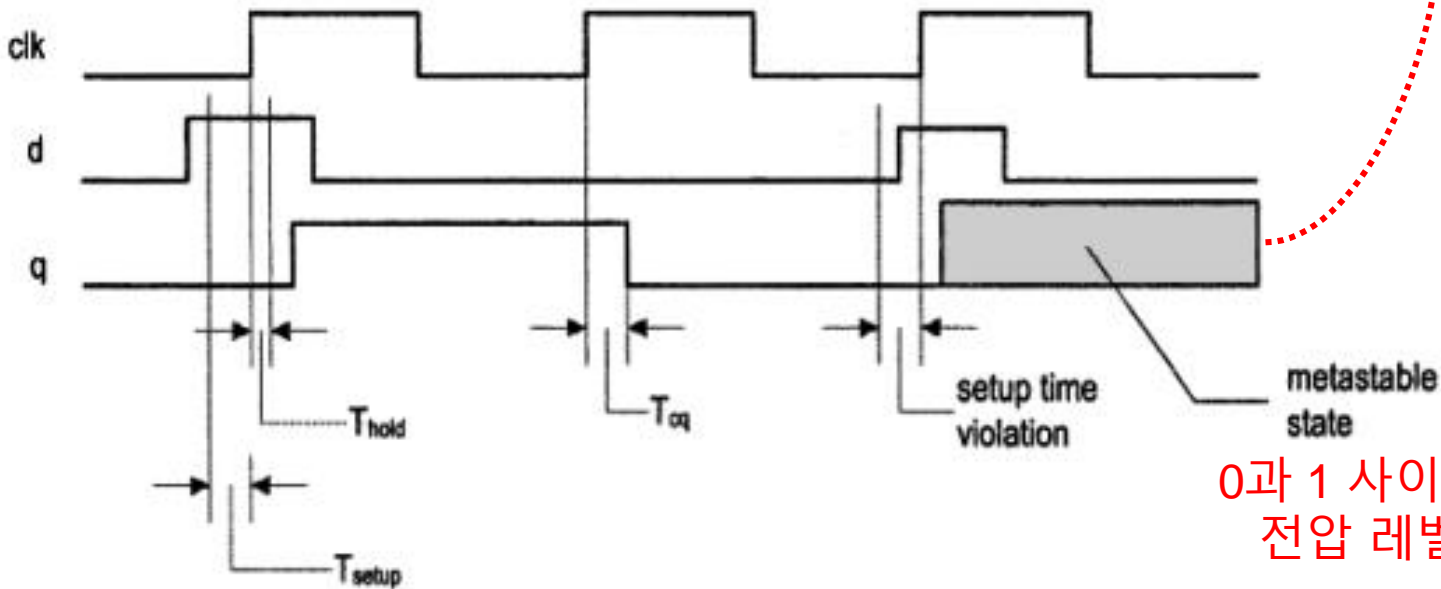

Register(레지스터)



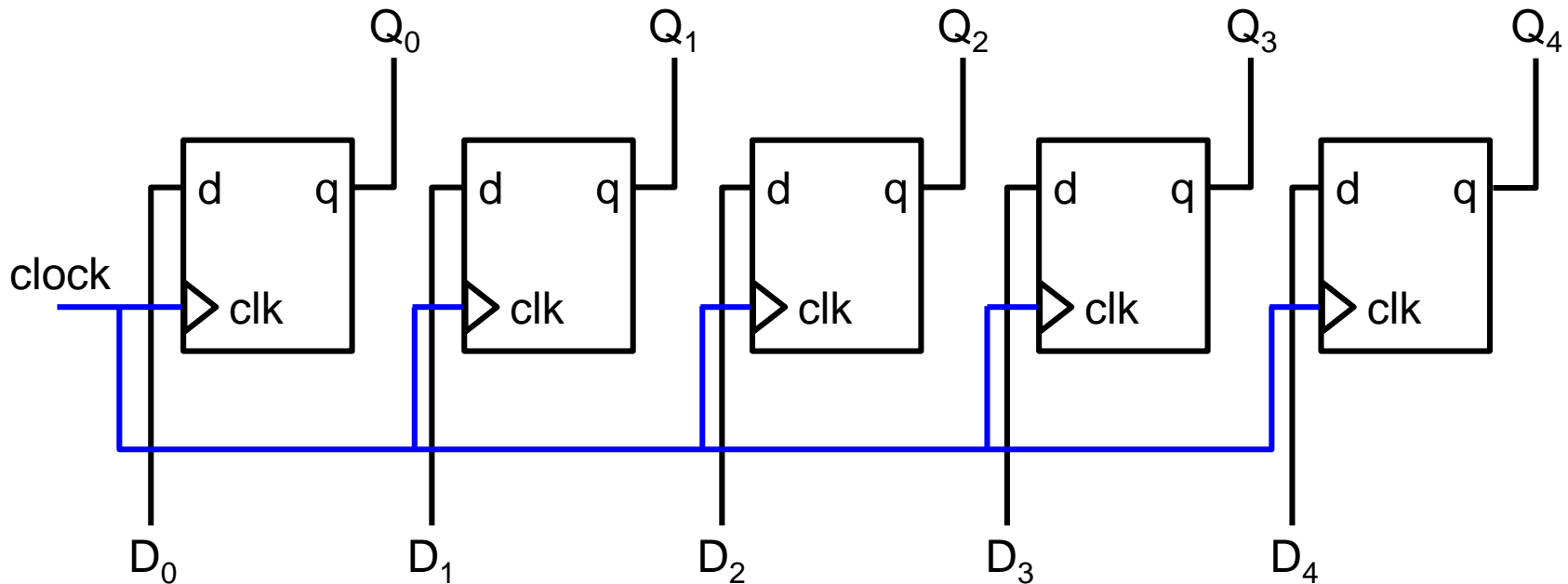- D FF 하나 \leftrightarrow 1비트 register
- D FF N개 \leftrightarrow N비트 register



Latch(래치) 합성

■ Verilog 코드

```
module d_latch
#(
    parameter N = 8
) (
    input                c,
    input [N-1:0] d,
    output reg [N-1:0] q
);

always @* begin
    if (c) q = d;
    else   q = q; // latch 합성의 경우 else 없어도 된다
end

endmodule
```

Flip-flop 합성

▪ Verilog 코드

D FF

```
module d_ff
#(
    parameter N = 8
) (
    input                clk,
    input [N-1:0] d,
    output reg [N-1:0] q
);

always @(posedge clk) begin
    q <= d;
end

endmodule
```

비동기식 reset D FF


```
module d_ff_rstb
#(
    parameter N = 8
) (
    input                clk,
    input                rstb,
    input [N-1:0] d,
    output reg [N-1:0] q
);

always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) q <= 0;
    else      q <= d;
end

endmodule
```


일반적인 순서회로 구조

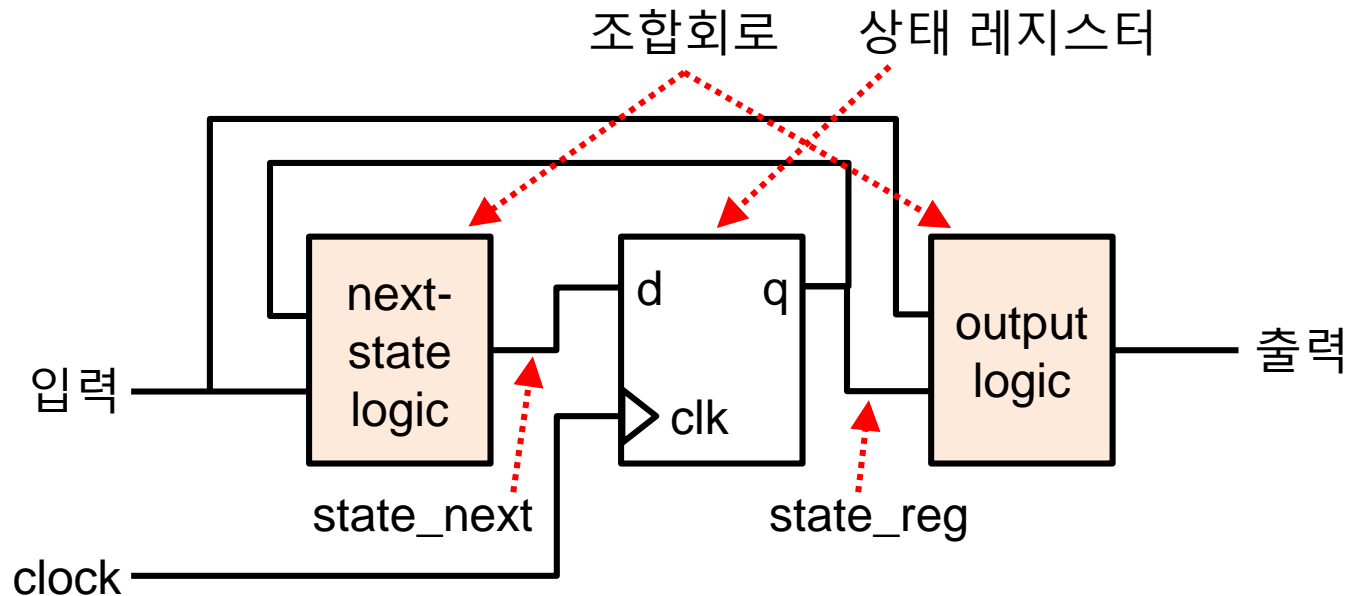- 좋은 설계 위한 팁: 입출력 레지스터 사용
- 최소 전파 지연 시간 = $\min(\text{register} \rightarrow \text{조합회로} \rightarrow \text{register})$
- 최대 동작 주파수 = $1/(\text{최소 전파 지연 시간})$



Free-running 시프트 레지스터

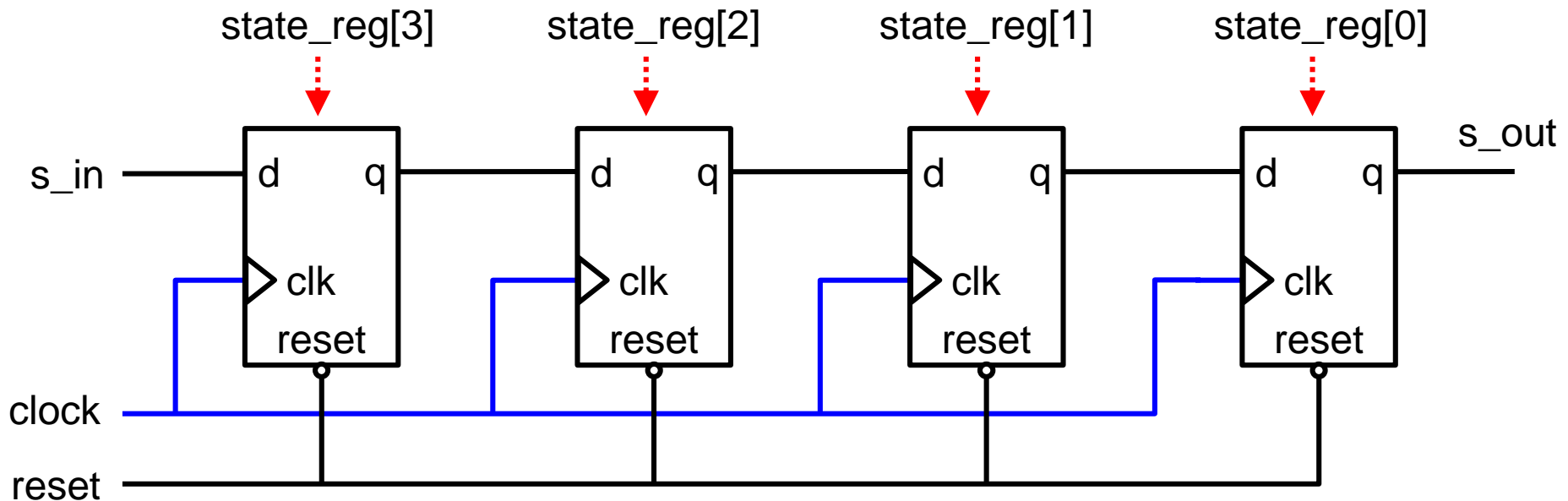- 컨트롤 신호 없음
- Clock cycle 당 레지스터의 내용은 오른쪽 1비트 씩 시프트 됨



Free-running 시프트 레지스터



■ Verilog 코드

```
module free_run_shift_reg
#(
    parameter N = 4
) (
    input  clk,
    input  rstb,
    input  s_in,
    output s_out
);

    reg  [N-1:0] state_reg;
    wire [N-1:0] state_next;

    // state register
    always @(posedge clk or negedge rstb) begin
        if (~rstb) state_reg <= 0;
        else      state_reg <= state_next;
    end


    // next-state logic
    assign state_next = {s_in, state_reg[N-1:1]};

    // output logic
    assign s_out = state_reg[0];

endmodule
```

Universal 시프트 레지스터


- 컨트롤 신호 있음
- 컨트롤 신호에 따라 4가지 동작 모드

 

컨트롤 신호 (ctrl)	동작 모드
00	레지스터 값 유지
01	왼쪽 1비트 시프트
10	오른쪽 1비트 시프트
11	입력 값을 가지고 옴

Universal 시프트 레지스터

■ 4비트 universal 시프트 레지스터

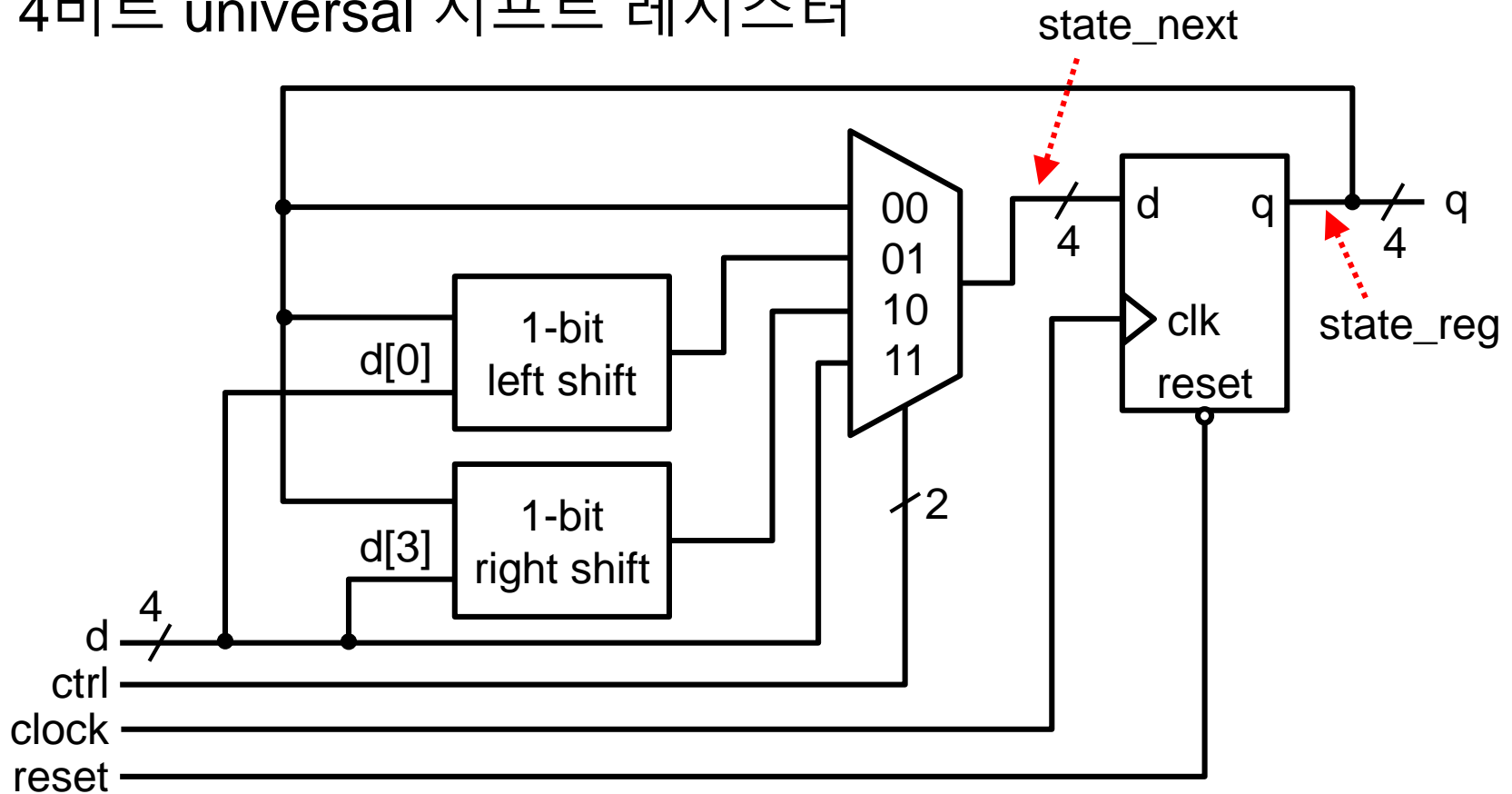

Universal 시프트 레지스터

■ Verilog 코드

```
module universal_shift_reg
#(
    parameter          N = 4
) (
    input               clk,
    input               rstb,
    input  [1:0]        ctrl,
    input  [N-1:0]      d,
    output [N-1:0]      q
);
```

```
    reg [N-1:0] state_reg;
    reg [N-1:0] state_next;

    // state register
    always @(posedge clk or negedge rstb) begin
        if (~rstb) state_reg <= 0;
        else       state_reg <= state_next;
    end


    // next-state logic
    always @* begin
        case (ctrl)
            2'b00: state_next = state_reg;
            2'b01: state_next = {state_reg[N-2:0], d[0]};
            2'b10: state_next = {d[3], state_reg[N-1:1]};
            default: state_next = d;
        endcase
    end

    // output logic
    assign q = state_reg;

endmodule
```


Free-running 카운터

- 컨트롤 신호 없음
- Clock cycle 당 하나 씩 증가

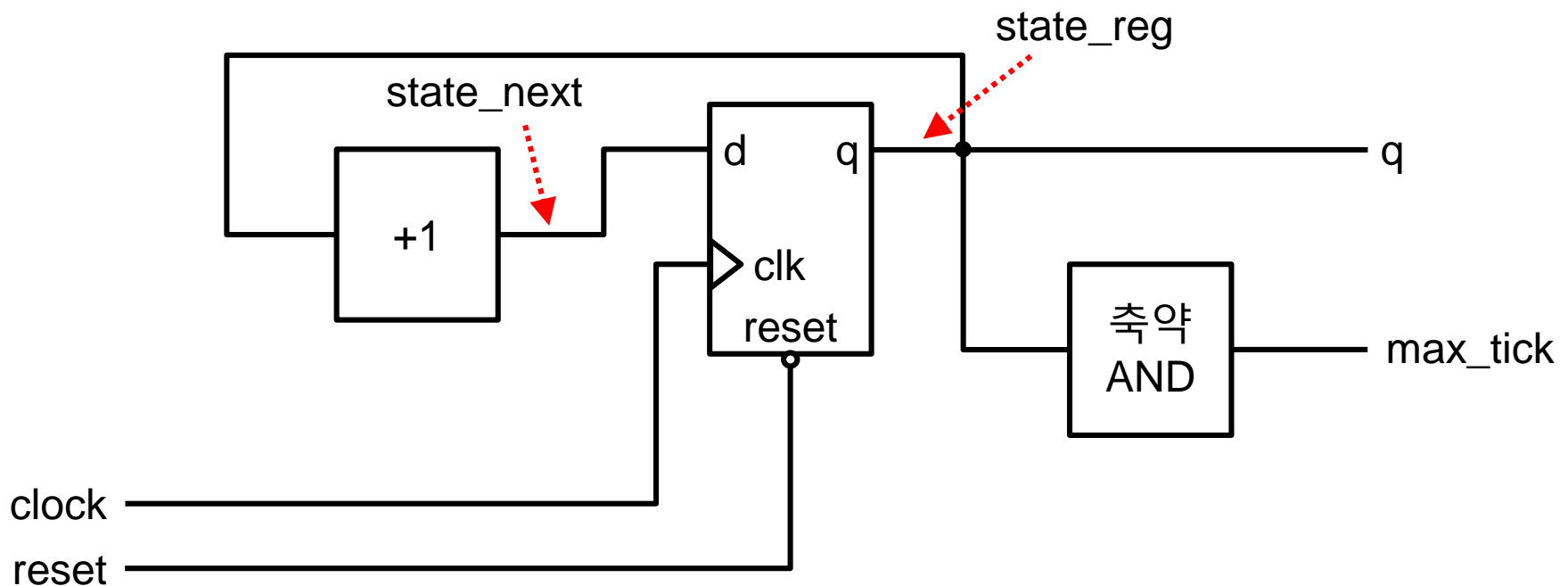

Free-running 카운터

■ Verilog 코드

```
module free_run_counter
#(
    parameter      N = 4
) (
    input          clk,
    input          rstb,
    output [N-1:0] q,
    output         max_tick
);
```

```
reg [N-1:0] state_reg;
wire [N-1:0] state_next;

// state register
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) state_reg <= 0;
    else      state_reg <= state_next;
end

// next-state logic
assign state_next = state_reg + 1'b1;

// output logic
assign q = state_reg;
assign max_tick = &state_reg;

endmodule
```


Universal 카운터

- 컨트롤 신호 있음
- 컨트롤 신호에 따라 5가지 동작 모드

컨트롤 신호				동작 모드
sclr	load	en	up	
1	-	-	-	동기식 clear
0	1	-	-	입력 값을 가지고 옴
0	0	0	-	카운터 값 유지
0	0	1	1	하나 씩 증가
0	0	1	0	하나 씩 감소

Universal 카운터

■ 블록도

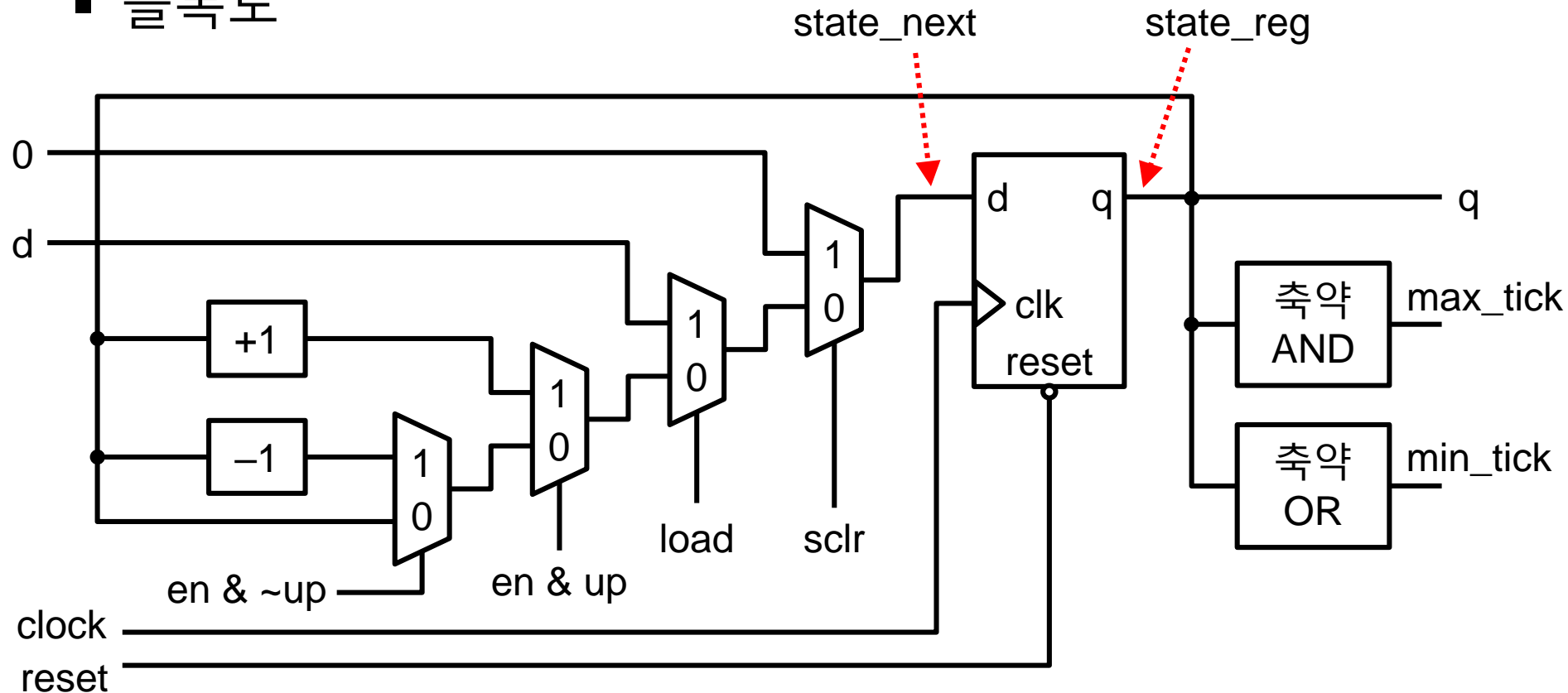

Universal 카운터

■ Verilog 코드

```
module universal_counter
#(
    parameter N = 4
) (
    input          clk, rstb,
    input          sclr, load, en, up,
    input  [N-1:0] d,
    output [N-1:0] q,
    output          max_tick, min_tick
);

reg [N-1:0] state_reg;
reg [N-1:0] state_next;

// state register
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) state_reg <= 0;
    else      state_reg <= state_next;
end


// next-state logic
always @* begin
    if (sclr)      state_next = 0;
    else if (load) state_next = d;
    else if (en&up) state_next = state_reg + 1;
    else if (en&~up) state_next = state_reg - 1;
    else          state_next = state_reg;
end

// output logic
assign q = state_reg;
assign max_tick = &state_reg;
assign min_tick = |state_reg;

endmodule
```

Mod-M 카운터

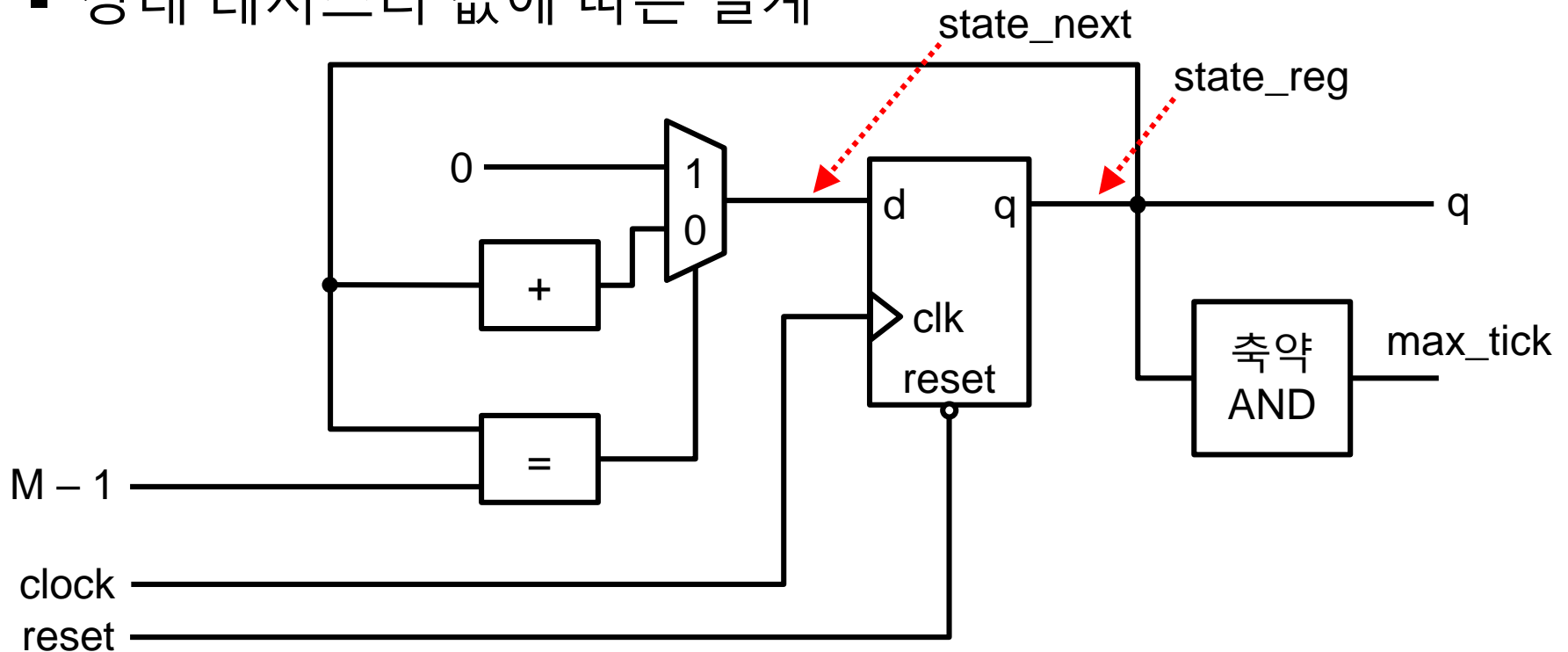- $0, 1, 2, \dots, M-1, 0, 1, 2, \dots, M-1$
- 상태 레지스터 값에 따른 설계



Mod-M 카운터

- 상태 레지스터 값에 따른 설계

```
module modm_counter_1
#(
    parameter M = 10,
    parameter N = $clog2(M)
) (
    input          clk, rstb,
    output [N-1:0] q,
    output          max_tick
);

    reg [N-1:0] state_reg;
    wire [N-1:0] state_next;

    // state register
    always @(posedge clk or negedge rstb) begin
        if (~rstb) state_reg <= 0;
        else      state_reg <= state_next;
    end


    // output logic
    assign q = state_reg;
    assign max_tick = (state_reg == (M-1)) ? 1'b1 : 1'b0;

    // next-state logic
    assign state_next = max_tick ? 0 : state_reg+1;

endmodule
```

Mod-M 카운터

- 상태 레지스터의 다음 값에 따른 설계

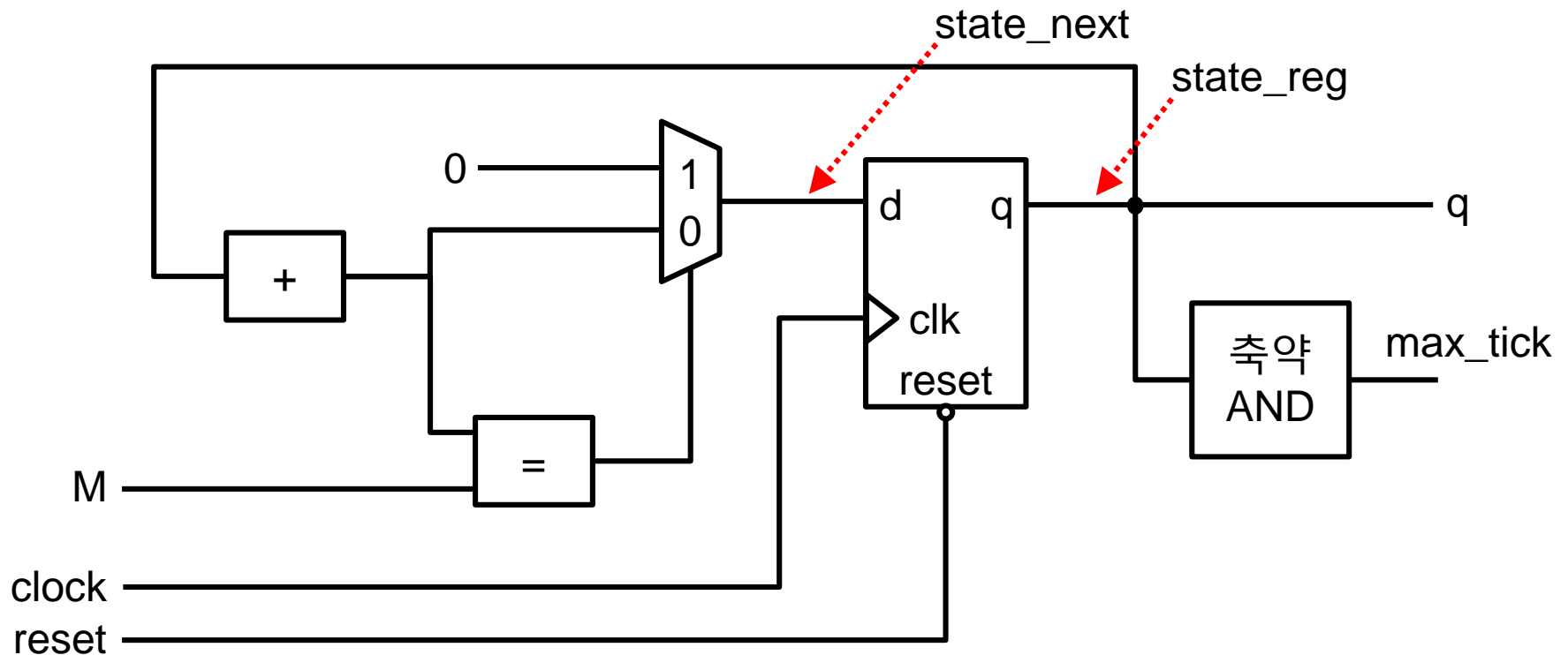

Mod-M 카운터

- 상태 레지스터의 다음 값에 따른 설계

```
module modm_counter_2
#(
    parameter M = 10,
    parameter N = $clog2(M)
) (
    input          clk, rstb,
    output [N-1:0] q,
    output         max_tick
);
```

```
reg [N-1:0] state_reg;
wire [N-1:0] state_next, state_inc;

// state register
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) state_reg <= 0;
    else      state_reg <= state_next;
end

// output logic
assign q = state_reg;
assign max_tick = (state_inc == M) ? 1'b1 : 1'b0;

// next-state logic
assign state_inc = state_reg+1;
assign state_next = max_tick ? 0 : state_inc;

endmodule
```

Mod-M 카운터

■ 합성결과

상태 레지스터 값에 따른 설계

```
Number of wires:          25
Number of wire bits:      34
Number of public wires:   6
Number of public wire bits: 15
Number of memories:       0
Number of memory bits:    0
Number of processes:      0
Number of cells:          28
  DFFSR                   4
  NAND                    8
  NOR                     8
  NOT                     8

Chip area for module '\modm_counter_1': 160.000000
of which used for sequential elements: 72.000000 (45.00%)
```


상태 레지스터의 다음 값에 따른 설계

```
Number of wires:          22
Number of wire bits:      31
Number of public wires:   6
Number of public wire bits: 15
Number of memories:       0
Number of memory bits:    0
Number of processes:      0
Number of cells:          25
  DFFSR                   4
  NAND                    5
  NOR                     8
  NOT                     8

Chip area for module '\modm_counter_2': 148.000000
of which used for sequential elements: 72.000000 (48.65%)
```

7-segment LED 제어


▪ Time-multiplexing 제어

 

7-segment LED 제어




- Time-multiplexing 제어

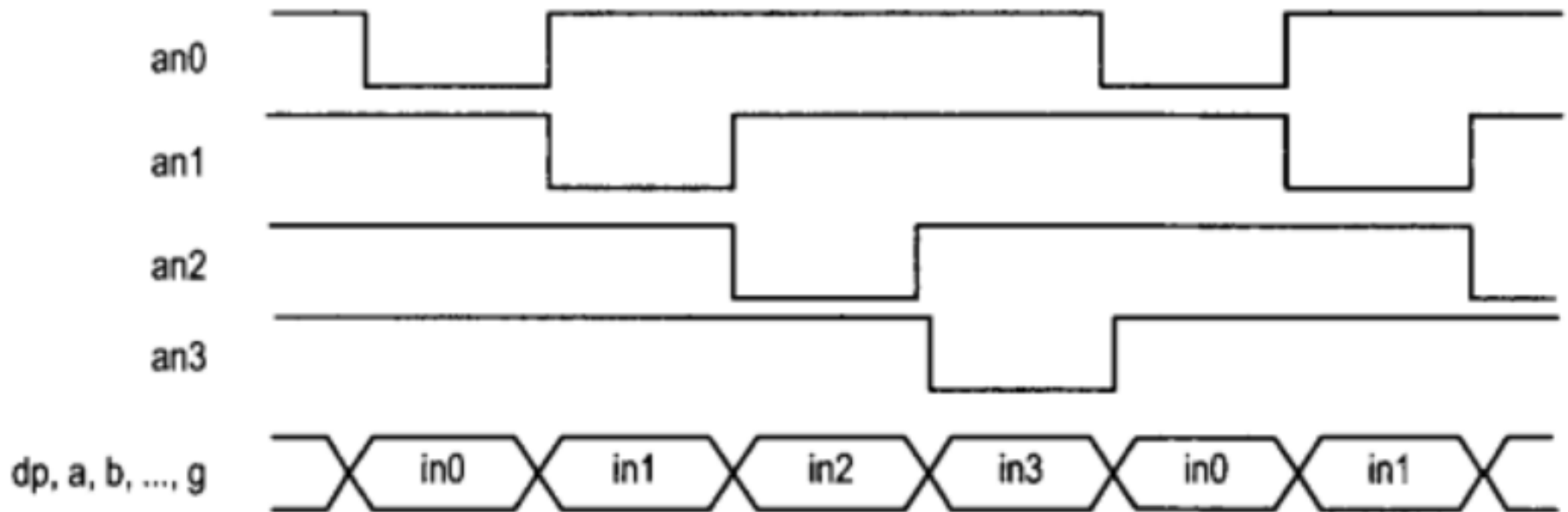


7-segment LED 제어

Time-multiplexing 제어

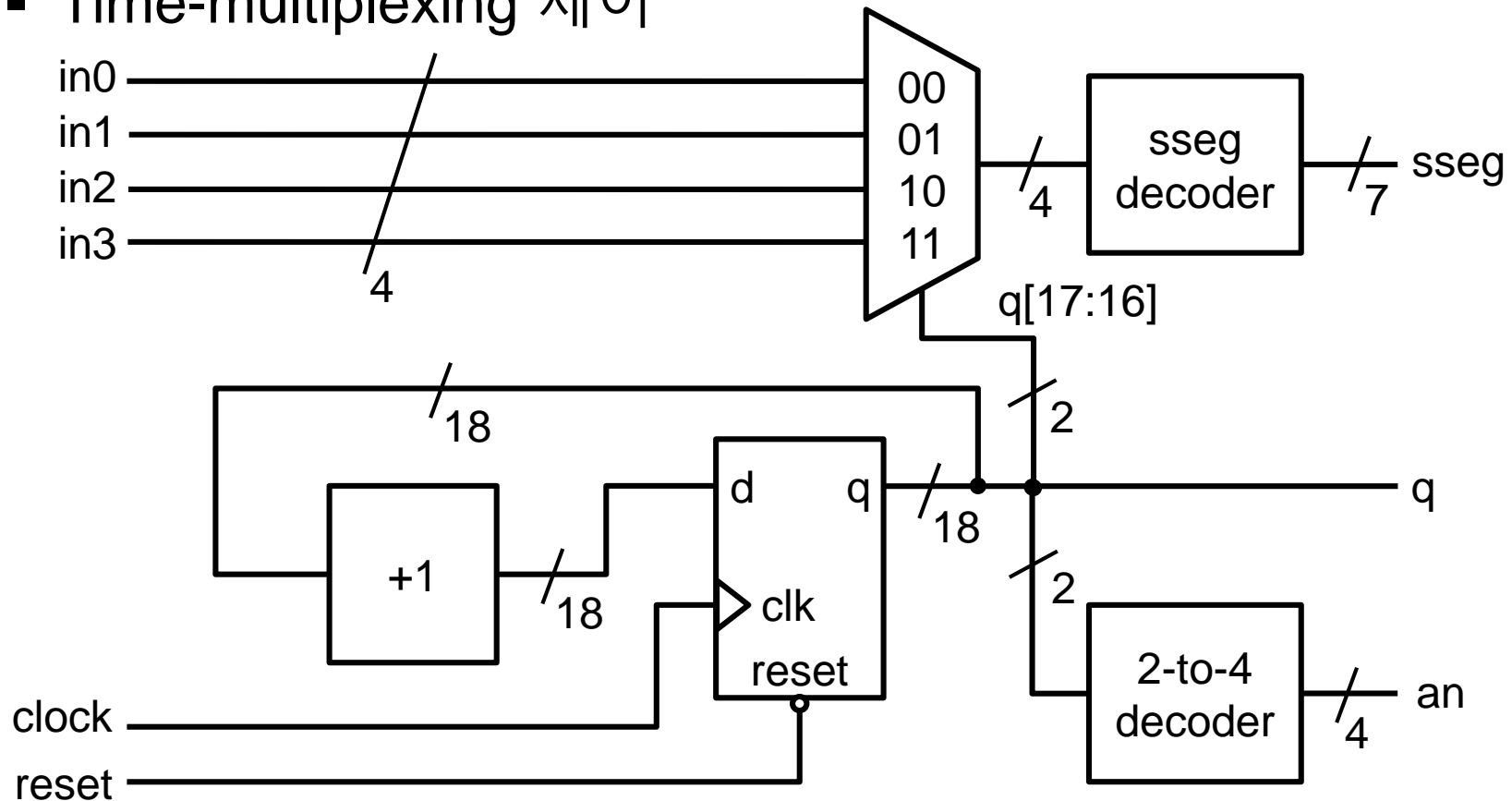

7-segment LED 제어


■ sseg decoder

 

숫자	Active high							Active low						
	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
5	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
6	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0

7-segment LED 제어

 
- 카운터 기반 clock 나누기
 - N비트 카운터 : $q[N-1:0]$
 - m 번째 비트의 주파수 $clk_m = clk/2^m$



Clock edge	q		
	q[2]	q[1]	q[0]
1st	0	0	0
2nd	0	0	1
3rd	0	1	0
4th	0	1	1
5th	1	0	0
6th	1	0	1
7th	1	1	0
8th	1	1	1

7-segment LED 제어

■ 카운터 기반 clock 나누기

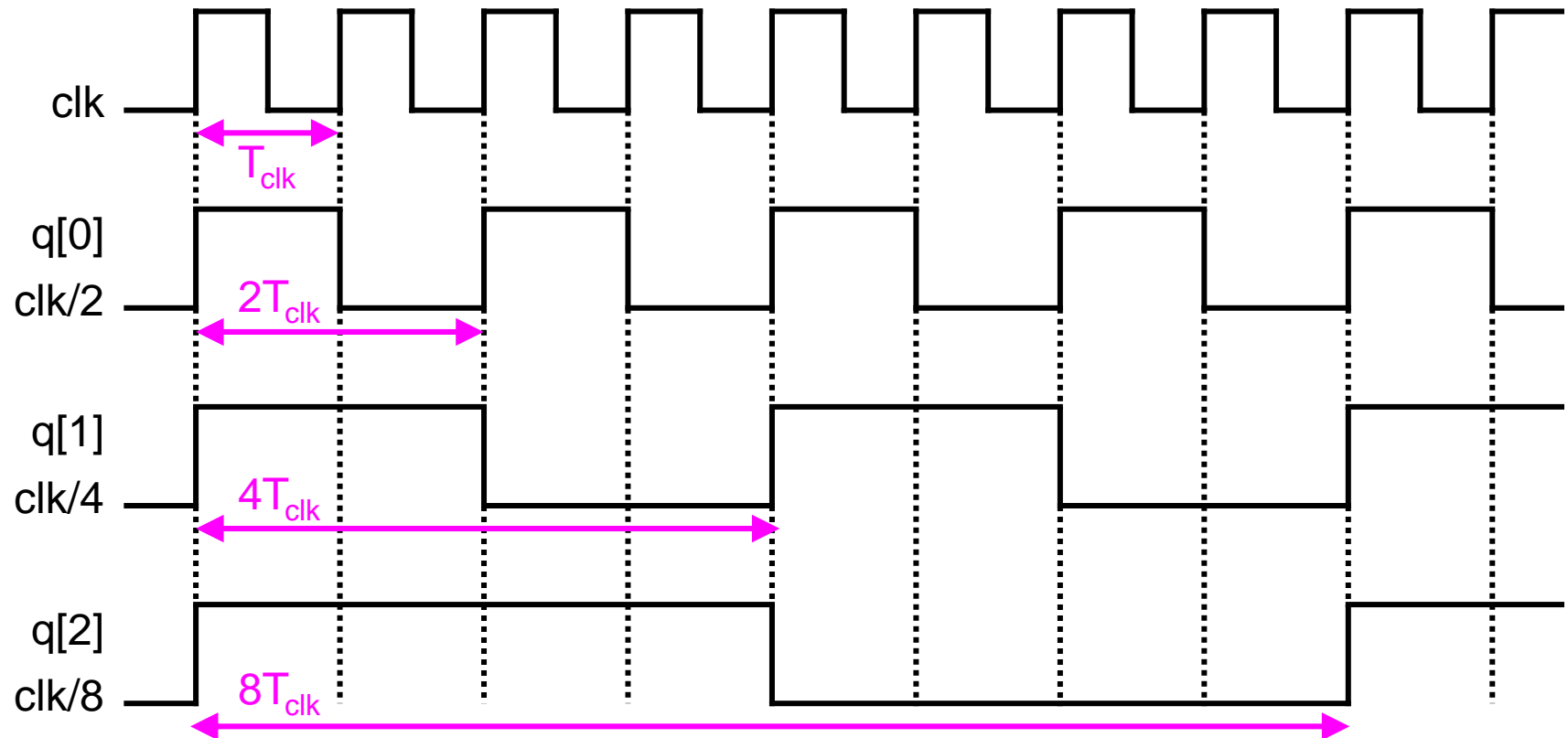

7-segment LED 제어

```
module sseg_muxplexing
#(
    parameter N = 18 // counter
) (
    input          clk, rstb,
    input  [3:0]   in0, in1, in2, in3,
    input  [3:0]   dp_in,
    output reg [3:0] an,
    output reg [7:0] sseg
);

reg [N-1:0] q_reg;
wire [N-1:0] q_next;
reg [3:0] in; reg dp;

// counter
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) q_reg <= 0;
    else      q_reg <= q_next;
end


// next-state logic
assign q_next = q_reg+1;
```

```
// 4-to-1 multiplexer
always @* begin
    case (q_reg[N-1:N-2])
        2'b00: begin
            an = 4'b1110; in = in0; dp = dp_in[0];
        end
        2'b01: begin
            an = 4'b1101; in = in1; dp = dp_in[1];
        end
        2'b10: begin
            an = 4'b1011; in = in2; dp = dp_in[2];
        end
        default: begin
            an = 4'b0111; in = in3; dp = dp_in[3];
        end
    endcase
end

// sseg decoder
always @* begin
    ...
end

endmodule
```

최대 동작 주파수

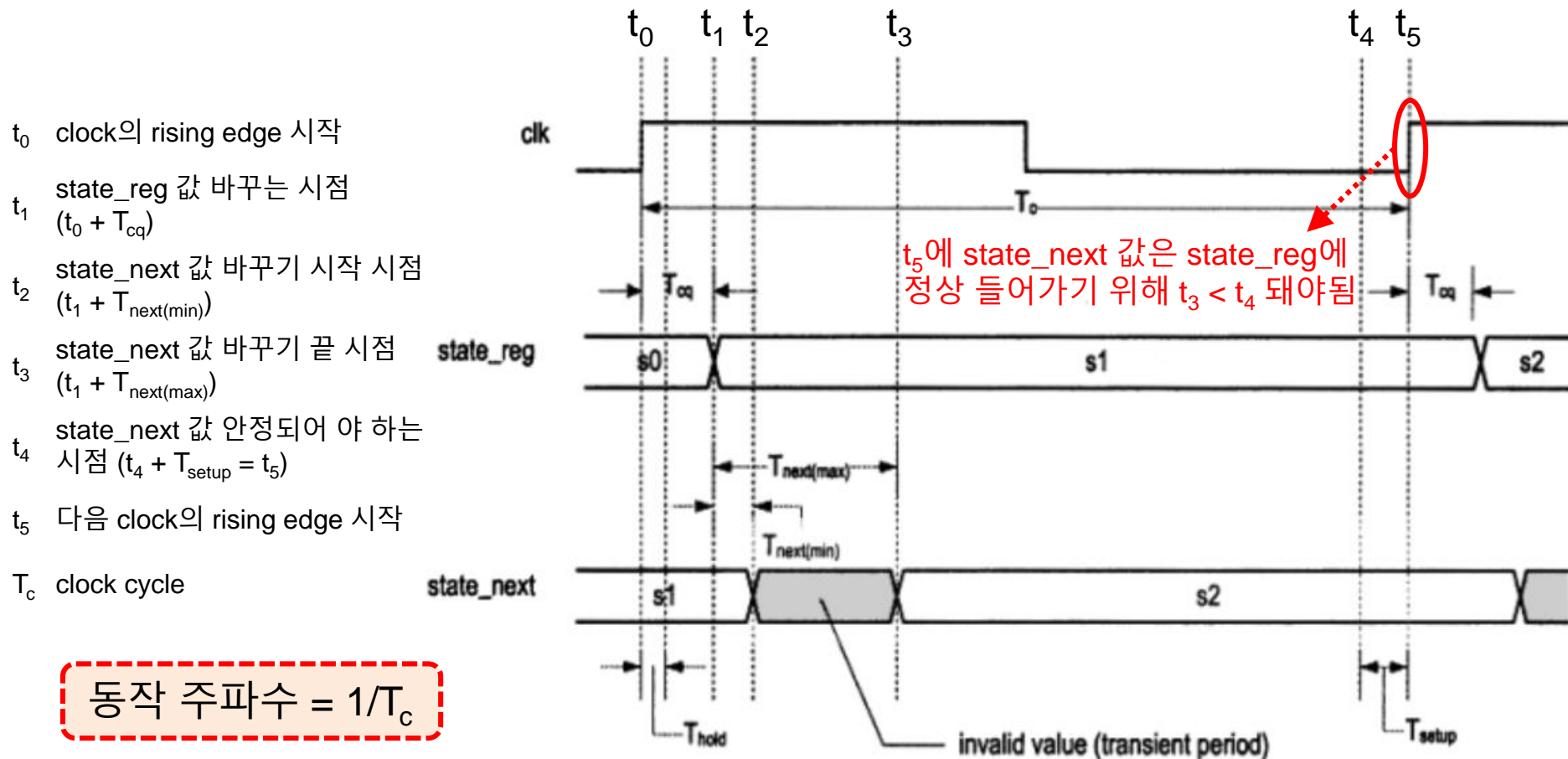

최대 동작 주파수

■ 최대 동작 주파수 추론

$$t_3 < t_4$$

$$t_3 = t_0 + T_{cq} + T_{next(max)}$$

$$t_4 = t_5 - T_{setup} = t_0 + T_c - T_{setup}$$

$$t_0 + T_{cq} + T_{next(max)} < t_0 + T_c - T_{setup}$$

$$T_c < T_{cq} + T_{next(max)} + T_{setup}$$

$$T_{c(min)} = T_{cq} + T_{next(max)} + T_{setup}$$

$$\text{최대 동작 주파수} = 1/T_{c(min)} = 1/(T_{cq} + T_{next(max)} + T_{setup})$$

최대 동작 주파수

■ 0.55- μm CMOS standard-cell technology


비트 크기	자주 쓰는 연산자									
	nand	xor	$>_a$	$>_d$	=	$+1_a$	$+1_d$	$+_a$	$+_d$	MUX
8	8	22	25	68	26	27	33	51	118	21
16	16	44	52	102	51	55	73	101	265	42
32	32	85	105	211	102	113	153	203	437	85
64	64	171	212	398	204	227	313	405	755	171
8	0.1	0.4	4.0	1.9	1.0	2.4	1.5	4.2	3.2	0.3
16	0.1	0.4	8.6	3.7	1.7	5.5	3.3	8.2	5.5	0.3
32	0.1	0.4	17.6	6.7	1.8	11.6	7.5	16.2	11.1	0.3
64	0.1	0.4	35.7	14.3	2.2	24.0	15.7	32.2	22.9	0.3

Area
(gate count)

Delay
(ns)

최대 동작 주파수

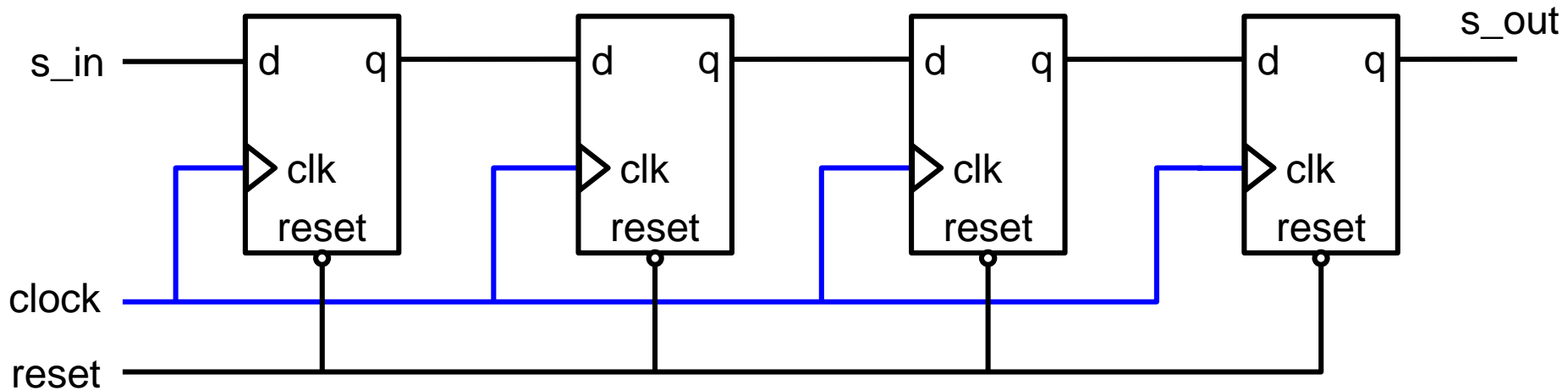
- 예시: free-running 시프트 레지스터
 - T_{cq} 및 T_{setup} 는 flip-flop 특성이라 datasheet에 제작자 제공됨
 - 예: $T_{cq} = 1 \text{ ns}$, $T_{setup} = 0.5 \text{ ns}$
 - next-state 로직 없어서 $T_{next(max)} = 0 \text{ ns}$
 - 최대 동작 주파수 = $1/(T_{cq} + T_{setup}) = 1/1.5 = 666.7 \text{ (MHz)}$



최대 동작 주파수

■ 예시: free-running 카운터

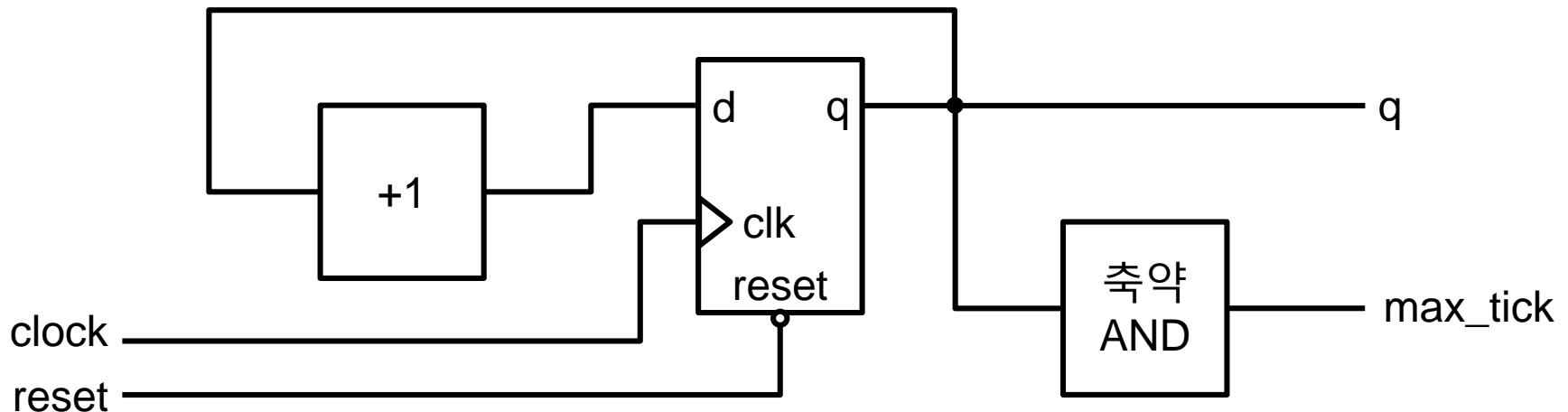
- 8비트 incrementor의 경우 $T_{\text{next(max)}} = 2.4 \text{ ns}$
- 최대 동작 주파수(f_{max}) = $1/(T_{\text{cq}} + T_{\text{next(max)}} + T_{\text{setup}}) = 1/3.9 = 256.4 \text{ (MHz)}$
- 16비트 incrementor의 경우 $T_{\text{next(max)}} = 5.5 \text{ ns}$, $f_{\text{max}} = 142.9 \text{ MHz}$
- 32비트 incrementor의 경우 $T_{\text{next(max)}} = 11.6 \text{ ns}$, $f_{\text{max}} = 76.3 \text{ MHz}$




최대 동작 주파수

■ 최대 동작 주파수 올리는 방법

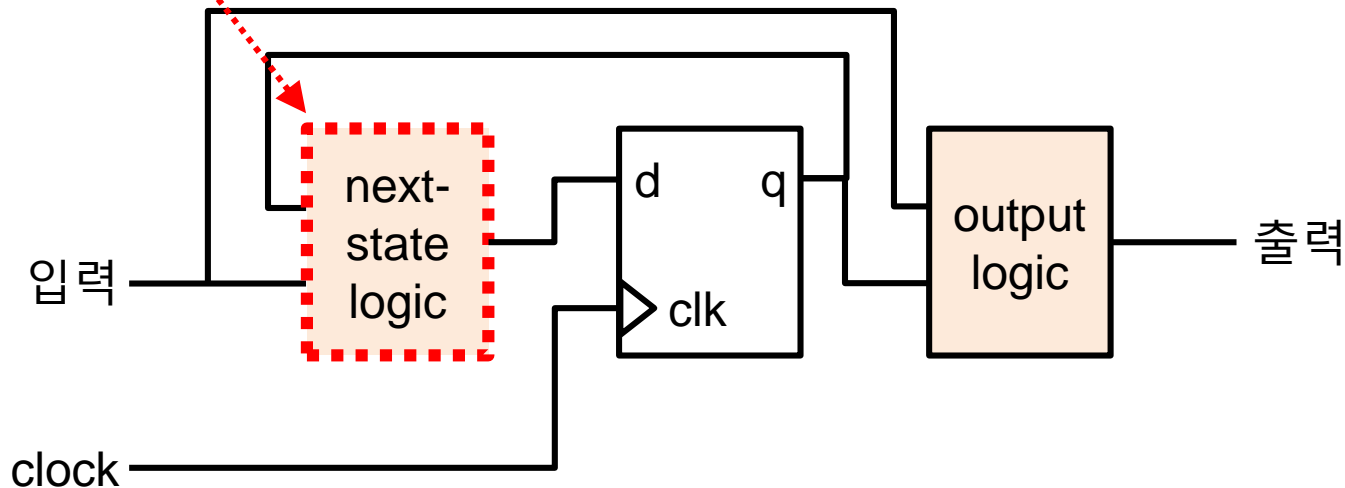- 최대 동작 주파수 = $1/(T_{cq} + T_{next(max)} + T_{setup})$
- T_{cq} 및 T_{setup} 는 flip-flop의 특성이라 건드릴 수 없음
- $T_{next(max)}$ 는 next-state 로직 회로에 따르니 회로 잘 설계하면 줄일 수 있음



Hold time violation

 

Hold time violation

- Hold time 분석

$$t_0 + T_{\text{hold}} < t_2$$

$$t_0 + T_{\text{hold}} < t_0 + T_{\text{cq}} + T_{\text{next}(\text{min})}$$


$$T_{\text{hold}} < T_{\text{cq}} + T_{\text{next}(\text{min})}$$

- $T_{\text{next}(\text{min})}$ 는 next-state 로직 회로에 따르니 회로 잘 설계하면 줄일 수 있음
- Free-running 시프트 레지스터의 경우
 - $T_{\text{next}(\text{min})} = 0 \text{ ns}$
 - $T_{\text{hold}} < T_{\text{cq}}$
 - 위 조건을 제작자 보증함

출력 관련 타이밍

■ 출력 로직 회로

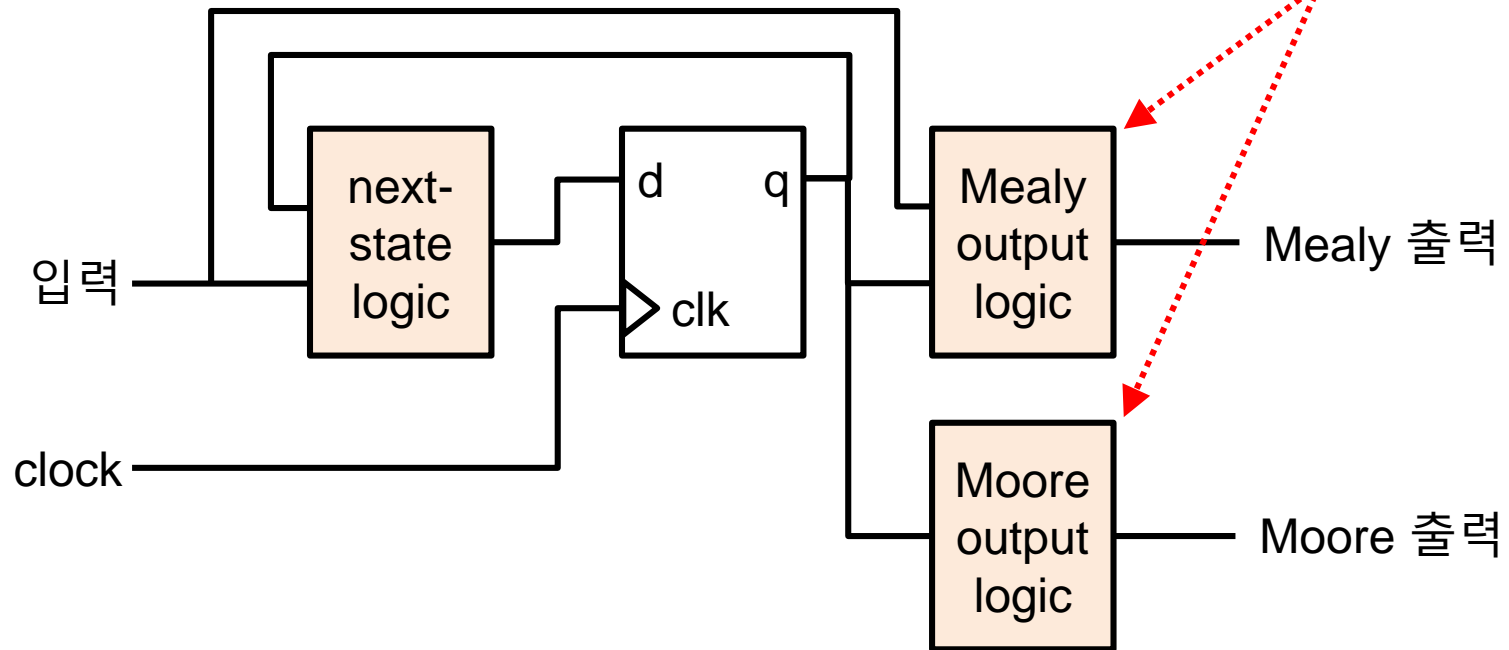- Mealy 출력 = $f(\text{상태 레지스터}, \text{입력})$
- Moore 출력 = $f(\text{상태 레지스터})$



입력 과련 타이밍

회로 1 → 회로 2

$$T_{co}(\text{subsystem 1}) + T_{next(max)} + T_{setup} < T_c$$

실제는 위 조건을 만족 못하는 경우
출력 레지스터를 추가로 사용함

