


Lecture 06

# 조합논리회로

# 조합논리회로
 
## ■ 조합논리회로란?

- 논리곱(AND), 논리합(OR), 논리 부정(NOT)의 3가지 기본 논리회로의 조합으로 만들어짐
- 구성 요소
  - ① 입력 신호
  - ② 논리 게이트
  - ③ 출력 신호
- 예,
  - 가산기(adder)
  - 비교기(comparator)
  - 디코더(decoder)
  - 멀티플렉서(multiplexer)
  - ...



# 가산기(Adder)

- 가산기란?
  - 2진 입력 데이터를 더하는 조합논리회로임
  - 반가산기(HA: **half adder**)와 전가산기(FA: **full adder**)의 2개가 있음
- 반가산기(half-adder)
  - 한 자리 2진수 2개를 입력하여 합(sum:  $S$ )과 캐리(carry:  $C$ )를 계산하는 덧셈회로임

$A$	0	0	1	1
$+ B$	$+ 0$	$+ 1$	$+ 0$	$+ 1$
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
$C S$	0 0	0 1	0 1	1 1

# 가산기(Adder)

## ■ 반가산기(half adder)


진리표

입력		출력	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$

논리회로

 

논리 기호

 

# 가산기(Adder)

## ■ 전가산기(full adder)

- 반가산기는 아랫자리에서 발생한 캐리를 고려하지 못하므로 2비트 이상의 2진수 덧셈은 할 수 없음
- 전가산기는 2개의 2진수 입력  $A$ ,  $B$ 와 아랫자리부터 올라온 캐리  $C_i$ 를 포함하여 한 자리 2진수 3개를 더하는 조합회로임

$C_i$	0	1	0	1	0	1	0	1
$A$	0	0	1	1	0	0	1	1
$+ B$	$+ 0$	$+ 0$	$+ 0$	$+ 0$	$+ 1$	$+ 1$	$+ 1$	$+ 1$
$C_o S$	0 0	0 1	0 1	1 0	0 1	1 0	1 0	1 1

# 가산기(Adder)


## ■ 전가산기(full adder)

진리표


입력			출력	
A	B	$C_i$	S	$C_o$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

$$C_o = C_i(A \oplus B) + AB$$

 


논리 기호

 

# 가산기(Adder)
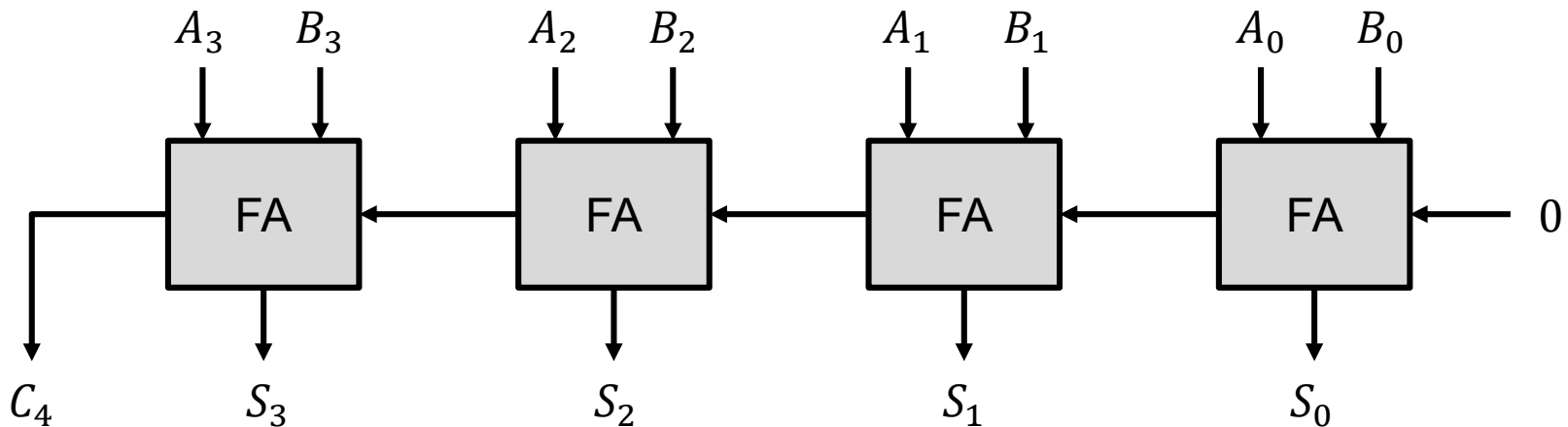
## ■ 병렬 가산기(parallel adder)


- 전가산기 여러 개를 병렬로 연결하여 2비트 이상인 가산기를 만들 수 있으며, 이를 병렬 가산기라고 함
- 예,  $A = A_3A_2A_1A_0$ 와  $B = B_3B_2B_1B_0$ 가 각각 4비트이며, 전가산기의 최하위 비트의 캐리는 0을 입력하며, 계산 결과 합은  $S = S_3S_2S_1S_0$ 이며, 마지막 캐리는  $C_4$ 임



# 가산기(Adder)
 
## ■ 병렬 가감산기(parallel adder/subtractor)

- $T = 0 \Rightarrow S = A + (B \oplus 0) + 0 = A + B$
- $T = 1 \Rightarrow S = A + (B \oplus 1) + 1 = A + \bar{B} + 1 = A - B$





# 가산기(Adder)

- 병렬 가산기의 속도가 느림
  - 아랫단 가산기에서 캐리가 나와야만 바로 윗단을 계산 할 수 있기 때문임
  - 리플-캐리(ripple carry)라고 함
- 고속 가산기
  - 캐리 예측 가산기(**CLA: carry look-ahead adder**)를 사용함
  - $i$ 단에서 발생하는 캐리의 논리식은 다음과 같음

$$C_{i+1} = A_i B_i + (A_i + B_i) C_i \quad \text{또는} \quad C_{i+1} = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_i$$

$C_i$	0	1	0	1	0	1	0	1
$A_i$	0	0	1	1	0	0	1	1
$+ B_i$	<u>+ 0</u>	<u>+ 0</u>	<u>+ 0</u>	<u>+ 0</u>	<u>+ 1</u>	<u>+ 1</u>	<u>+ 1</u>	<u>+ 1</u>
$C_{i+1} S_i$	0 0	0 1	0 1	1 0	0 1	1 0	1 0	1 1

# 가산기(Adder)

## ■ 고속 가산기

- $i$ 단에서 발생하는 캐리의 논리식은 다음과 같음

$$C_{i+1} = A_i B_i + (A_i + B_i) C_i \quad \text{또는} \quad C_{i+1} = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_i$$

- Propagate :  $P_i = A_i \oplus B_i$  또는  $P_i = A_i + B_i$
- Generate :  $G_i = A_i B_i$
- 예, 4비트 가산기

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$



$$C_4 = G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0) = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = P_i \oplus C_i$$

# 가산기(Adder)

- 고속 가산기
  - 예, 4비트 가산기


Partial Full Adder  
(PFA)

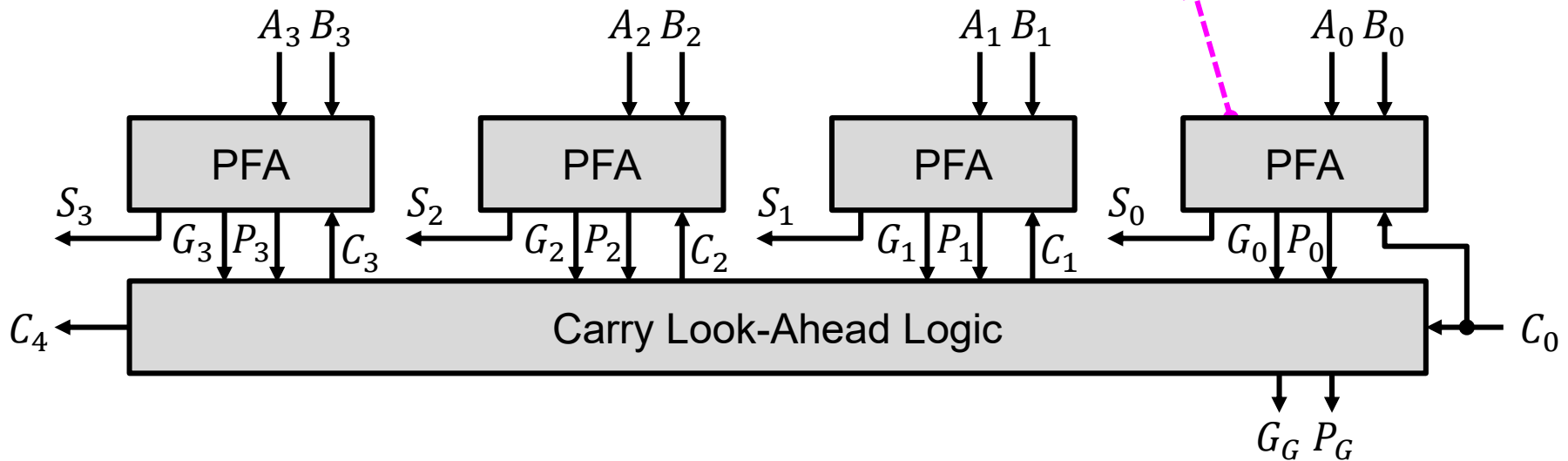 

# 가산기(Adder)

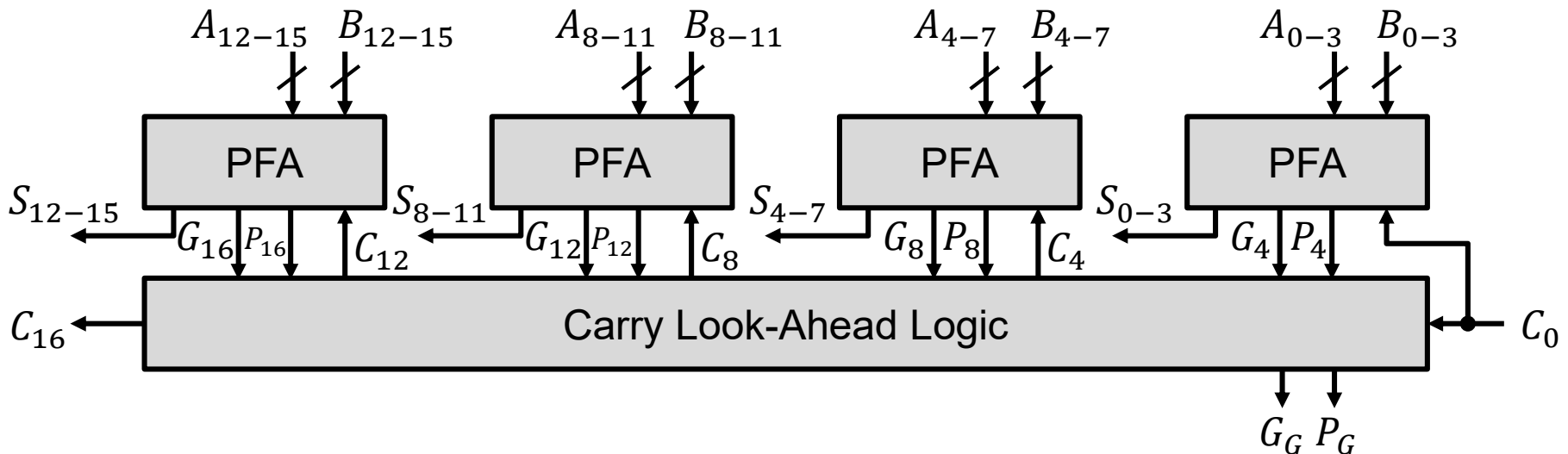
## ■ 고속 가산기

- 예, 4비트 캐리 예측 가산기로부터 16비트 캐리 예측 가산기를 만들 수 있음



# 가산기(Adder)

- 고속 가산기
  - IC 7483 : 4비트 캐리 예측 가산기

 


Source: STMicroelectronics, *Datasheet*, <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23067/> (accessed on 2024.08.23).

# 가산기(Adder)

- BCD(**B**inary **C**oded **D**ecimal) 가산기
  - BCD는 2진수를 10진수로 변환할 때 많이 쓰임
  - RTC(Real-Time Clock) 칩에서 많이 활용됨
  - BCD 코드 표현 범위가 0에서 9까지

BCD코드				10진값
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9

 

# 가산기(Adder)

## ■ BCD(Binary Coded Decimal) 가산기

2진합					BCD합					10진값
K	Z <sub>3</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>0</sub>	C	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9

2진합					BCD합					10진값
K	Z <sub>3</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>0</sub>	C	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19

# 가산기(Adder)

## ■ BCD(Binary Coded Decimal) 가산기

- BCD합의 캐리 비트  $C$ 는  $K$ 가 1일 때 항상 1이 되며, 2진합 ( $Z_3, Z_2, Z_1, Z_0$ )에도 기반함

$$C = K + F(Z_3, Z_2, Z_1, Z_0) = K + Z_3Z_2 + Z_3Z_1$$

### ■ BCD 연산 offset

- 예,

$$6 + 7 = 0110_{(2)} + 0111_{(2)} = 01101_{(2)}$$

01101<sub>(2)</sub> 결과는 BCD가 아니므로 BCD로 만들어야 함

BCD 표현을 위해 4비트를 사용하지만 BCD 범위가 0부터 9까지 때문에 0110<sub>(2)</sub> = 6인 offset를 더해주면 됨


따라서 01101<sub>(2)</sub> + 0110<sub>(2)</sub> = 10011<sub>(2)</sub>이 됨

		$F(Z_3, Z_2, Z_1, Z_0)$			
$Z_3Z_2$	$Z_1Z_0$	00	01	11	10
00					
01					
11		1	1	1	1
10				1	1



# 가산기(Adder)

## ■ BCD(Binary Coded Decimal) 가산기

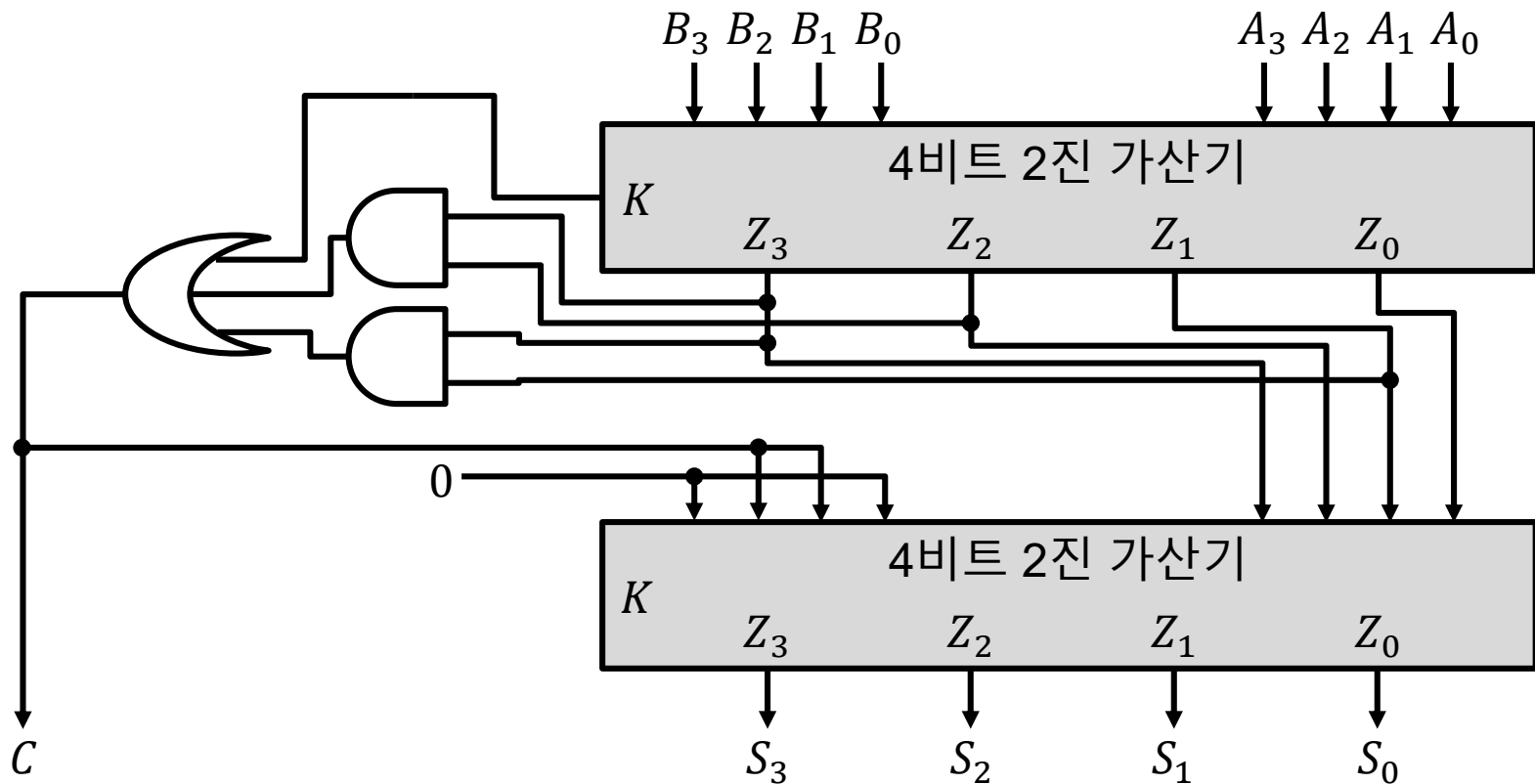

# 가산기(Adder)

## ■ 반감산기(half subtractor)


- 한 자리 2진수 2개를 입력하여 차(difference,  $D$ )와 빌림 수(borrow,  $K$ )를 계산하는 뺄셈 회로임

$A$	0	0	1	1
$-B$	$-0$	$-1$	$-0$	$-1$
$K D$	0 0	1 1	0 1	0 0

입력		출력	
$A$	$B$	$D$	$K$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$D = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$K = \bar{A}B$$

 

# 가산기(Adder)


## ■ 전감산기(full subtractor)

- 2비트 이상의 2진수 입력  $A$ ,  $B$ 와 아래 단으로 빌려주는 수  $K_i$ 를 포함하여  $A - B - K_i$ 를 계산하는 조합회로임

입력			출력	
$A$	$B$	$K_i$	$D$	$K_o$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$D = A \oplus B \oplus K_i$$
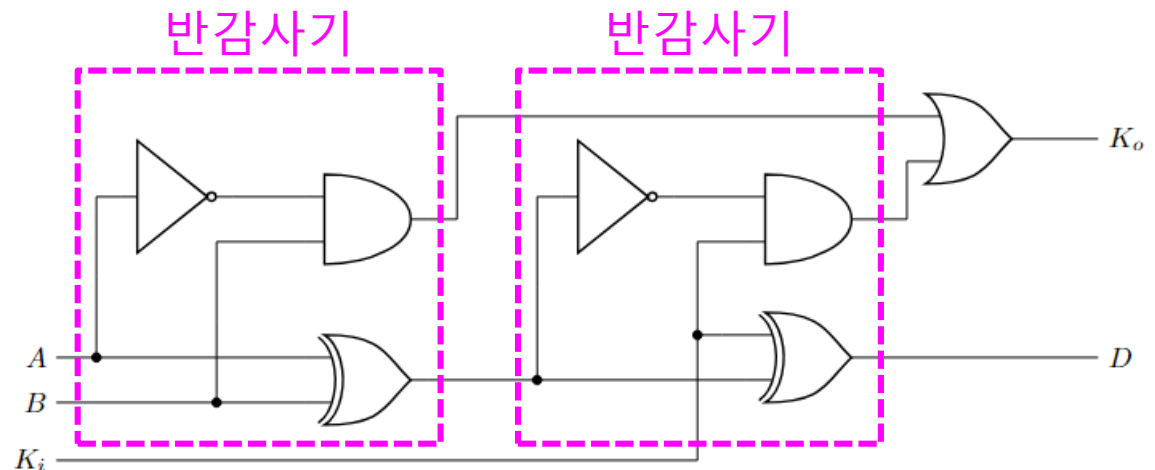
$$K_o = (\overline{A \oplus B})K_i + \bar{A}B$$



# 비교기(Comparator)



- 비교기는 두 2진수 값의 크기를 비교하는 회로임


입력		출력			
A	B	$A = B$ $F_1$	$A \neq B$ $F_2$	$A > B$ $F_3$	$A < B$ $F_4$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0

$$F_1 = \overline{A \oplus B}$$

$$F_3 = A\bar{B}$$

$$F_2 = A \oplus B$$

$$F_4 = \bar{A}B$$

 


# 비교기(Comparator)



- 비교기는 두 2진수 값의 크기를 비교하는 회로임

입력		출력		
A	B	$A = B$ $F_1$	$A > B$ $F_3$	$A < B$ $F_4$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0
 
$$F_1 = \overline{A \oplus B} \quad F_2 = A\bar{B} \quad F_3 = \bar{A}B$$



# 비교기(Comparator)

## ■ 2비트 비교기

입력				출력		
$A_1, B_1$	$AGBI$ $A_0 > B_0$	$ALBI$ $A_0 < B_0$	$AEBI$ $A_0 = B_0$	$AGBO$ $A > B$	$ALBO$ $A < B$	$AEBO$ $A = B$
$A_1 > B_1$	×	×	×	1	0	0
$A_1 < B_1$	×	×	×	0	1	0
$A_1 = B_1$	1	0	0	1	0	0
$A_1 = B_1$	0	1	0	0	1	0
$A_1 = B_1$	0	0	1	0	0	1
$A_1 = B_1$	0	0	0	1	1	0
$A_1 = B_1$	0	1	1	0	0	1
$A_1 = B_1$	1	0	1	0	0	1
$A_1 = B_1$	1	1	0	0	0	0
$A_1 = B_1$	1	1	1	0	0	1

- 회로가 정상 동작하면 발생하지 않은 경우
- 비정상적으로 동작하면 사용자에게 알려주기 위한 출력 패턴을 제조사가 정의함
- 여기서 이러한 경우들을 고려하지 않음

# 비교기(Comparator)




## ■ 2비트 비교기

$$AEBO = AEBI \cdot (A_1 = B_1) = AEBI \cdot (\overline{A_1 \oplus B_1})$$



$$\begin{aligned} AGBO &= AGBI \cdot (A_1 = B_1) + (A_1 > B_1) \\ &= AGBI \cdot (\overline{A_1 \oplus B_1}) + A_1 \overline{B_1} \end{aligned}$$
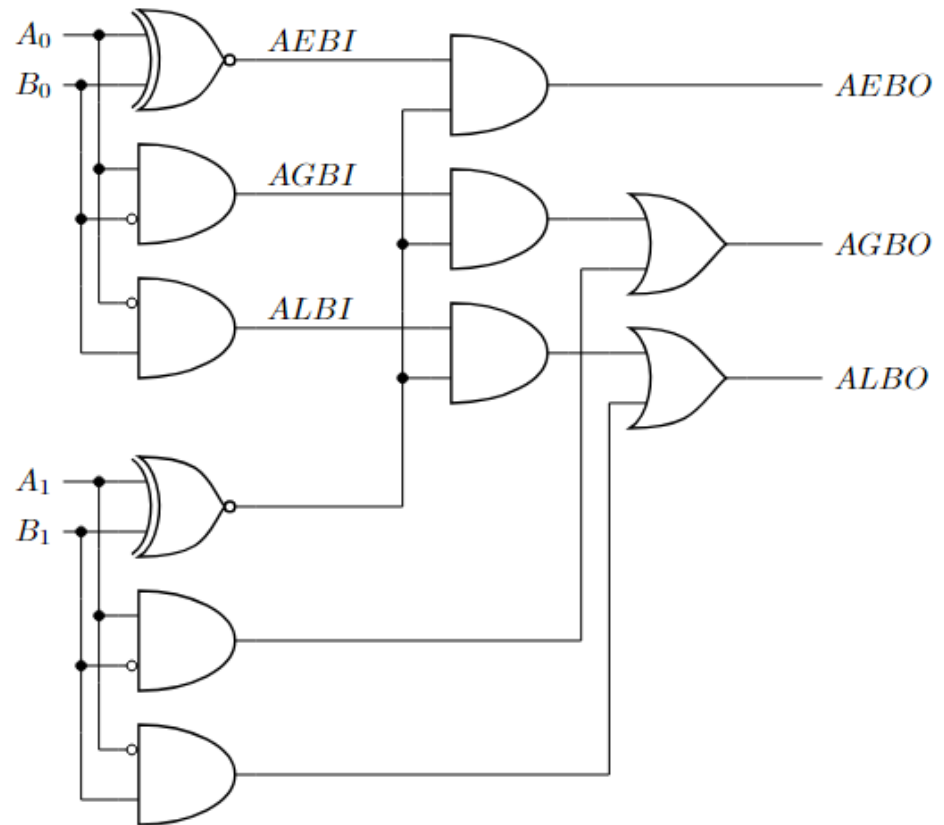
$$\begin{aligned} ALBO &= ALBI \cdot (A_1 = B_1) + (A_1 < B_1) \\ &= ALBI \cdot (\overline{A_1 \oplus B_1}) + \overline{A_1} B_1 \end{aligned}$$



# 비교기(Comparator)

- 4비트 비교기 : IC 7485

  


Source: Texas Instruments, *Datasheet*, <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/833263/> (accessed on 2024.08.23).



- 
- The diagram illustrates a 4-bit ripple-carry comparator circuit. It consists of four 1-bit comparator blocks connected in series. The top input is the B input (B<sub>3</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>1</sub>, B<sub>0</sub>) and the bottom input is the A input (A<sub>3</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>1</sub>, A<sub>0</sub>). Each block has three outputs: A < B, A = B, and A > B. The A = B output of one stage is connected to the A < B input of the next stage. The final outputs are A < B, A = B, and A > B, with the A = B output connected to ground.
 
# 디코더(Decoder)

- $n$ 비트로 된 2진 코드는 서로 다른  $2^n$ 개의 정보를 표현할 수 있음
- 디코더는 입력선에 나타나는  $n$ 비트 2진 코드를 최대  $2^n$ 가지 정보로 바꿔주는 조합논리회로임




# 디코더(Decoder)

- 1 × 2 디코더
  - 입력 1개와 출력 2개로 구성됨
  - 인에이블(enable) 신호를 포함할 수 있음

입력	출력	
A	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	1
1	1	0

$$Y_0 = \bar{A}$$


$$Y_1 = A$$

 

입력		출력	
E	A	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0

$$Y_0 = E\bar{A}$$

$$Y_1 = EA$$

 


# 디코더(Decoder)

- $2 \times 4$  디코더
  - 입력 2개와 출력 4개로 구성됨
  - 인에이블(enable) 신호를 포함할 수 있음

입력		출력			
$B$	$A$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

$$Y_3 = BA \quad Y_2 = B\bar{A}$$
 
$$Y_1 = \bar{B}A \quad Y_0 = \bar{B}\bar{A}$$




# 디코더(Decoder)

- 2 × 4 디코더
  - 입력 2개와 출력 4개로 구성됨
  - 인에이블(enable) 신호를 포함할 수 있음

입력			출력			
$E$	$B$	$A$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	×	×	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

$$Y_3 = EBA \quad Y_2 = EB\bar{A}$$
 
$$Y_1 = E\bar{B}A \quad Y_0 = E\bar{B}\bar{A}$$



# 디코더(Decoder)

- $3 \times 8$  디코더
  - 입력 3개와 출력 8개로 구성됨
  - 인에이블(enable) 신호를 포함할 수 있음

입력			출력							
$C$	$B$	$A$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

# 디코더(Decoder)

- 3 × 8 디코더
  - 입력 3개와 출력 8개로 구성됨
  - 인에이블(enable) 신호를 포함할 수 있음

2 × 4 디코더  
입력 A, B와 출력  $Y_{3-0}$   
인에이블 신호  $\bar{C}$

입력			출력							
$C$	$B$	$A$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

# 디코더(Decoder)

- $3 \times 8$  디코더
  - 입력 3개와 출력 8개로 구성됨
  - 인에이블(enable) 신호를 포함할 수 있음


2 × 4 디코더  
입력 A, B와 출력  $Y_{7-4}$   
인에이블 신호 C

입력			출력							
C	B	A	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0


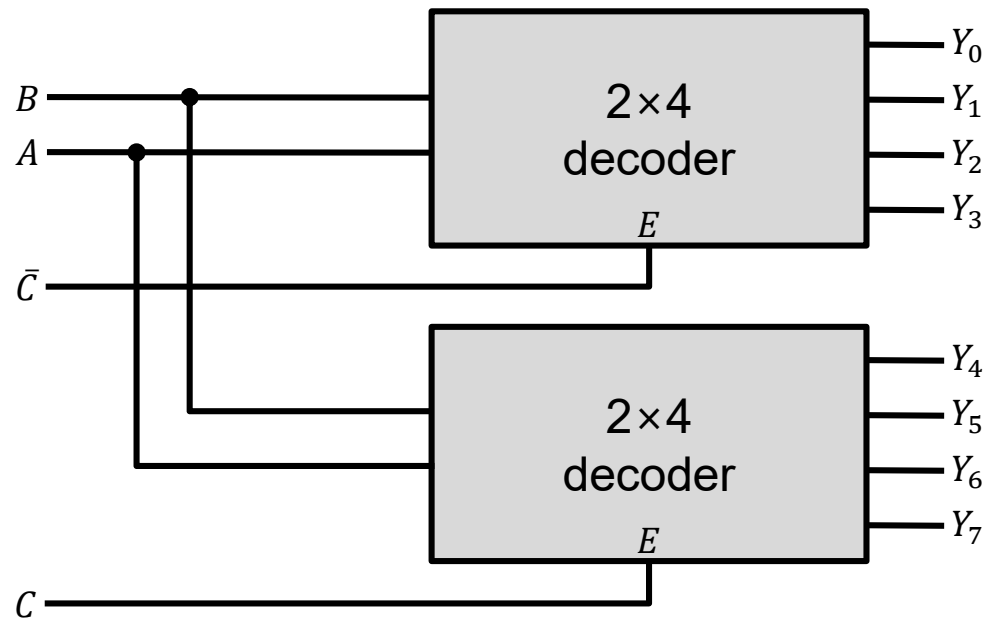
# 디코더(Decoder)

- $3 \times 8$  디코더
  - 입력 3개와 출력 8개로 구성됨
  - 인에이블(enable) 신호를 포함할 수 있음



# 디코더(Decoder)

- 디코더를 이용한 조합논리회로
  - 디코더의 출력을 최소항으로 볼 수 있으므로 원하는 조합논리회로를 쉽게 구성할 수 있음

입력		출력				최소항/ 최고항
$B$	$A$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$	
0	0	0	0	0	1	$Y_0 = \bar{B}\bar{A} = m_0 = \bar{M}_0$
0	1	0	0	1	0	$Y_1 = \bar{B}A = m_1 = \bar{M}_1$
1	0	0	1	0	0	$Y_2 = B\bar{A} = m_2 = \bar{M}_2$
1	1	1	0	0	0	$Y_3 = BA = m_3 = \bar{M}_3$


- 예,

$$F_1 = \sum m(0,2,3) = m_0 + m_2 + m_3 = Y_0 + Y_2 + Y_3$$

$$F_2 = \prod M(1,3) = M_1 M_3 = \overline{M_1 M_3} = \overline{M_1} + \overline{M_3} = \overline{m_1} + \overline{m_3}$$

# 디코더(Decoder)

- BCD-7-세그먼트 디코더

 

# 디코더(Decoder)


## ■ BCD-7-세그먼트 디코더

입력				출력						
a	b	c	d	A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

입력				출력						
a	b	c	d	A	B	C	D	E	F	G
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
 
# 인코더(Encoder)

- 인코더는 신호  $2^n$ 개를 입력 받아 출력 신호  $n$ 개를 만들어 내는 조합논리회로임
- $2^n$ 개 중 활성화된 1비트 입력 신호를 받아서 그 숫자에 해당하는  $n$ 비트 2진 정보를 출력함



# 인코더(Encoder)

- $2 \times 1$  인코더 : 입력 2개와 출력 1개로 구성됨
- $4 \times 2$  인코더 : 입력 4개와 출력 2개로 구성됨

입력		출력
$D_1$	$D_0$	$B_0$
0	1	0
1	0	1


$$B_0 = D_1$$



입력				출력	
$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

$$B_1 = D_2 + D_3$$

$$B_0 = D_1 + D_3$$

 


# 인코더(Encoder)

- 우선순위 인코더(**priority encoder**)
  - 입력에 우선순위를 정하여 입력이 여러 개 있을 때 우선순위가 높은 입력 값에 해당하는 출력 신호를 만들어내는 조합논리회로임

입력				출력	
$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1

$$B_1 = D_3 + D_2$$

$$B_0 = D_3 + \bar{D}_3 \bar{D}_2 D_1$$

 

# 멀티플렉서(Multiplexer)



- 멀티플렉서

- 여러 개의 입력선 중에서 하나를 선택하여 출력선에 연결하는 조합논리회로이며, 선택선의 값에 따라 입력선을 선택함
- 데이터 선택기(data selector)라고도 함

- 디멀티플렉서(demultiplexer)


- 멀티플렉서와 반대로 정보를 한 선으로 받아서  $2^n$ 개의 가능한 출력선들 중 하나를 선택하여 받은 정보를 전송하는 조합논리회로임
- 데이터 분배기(data distributor)라고도 함


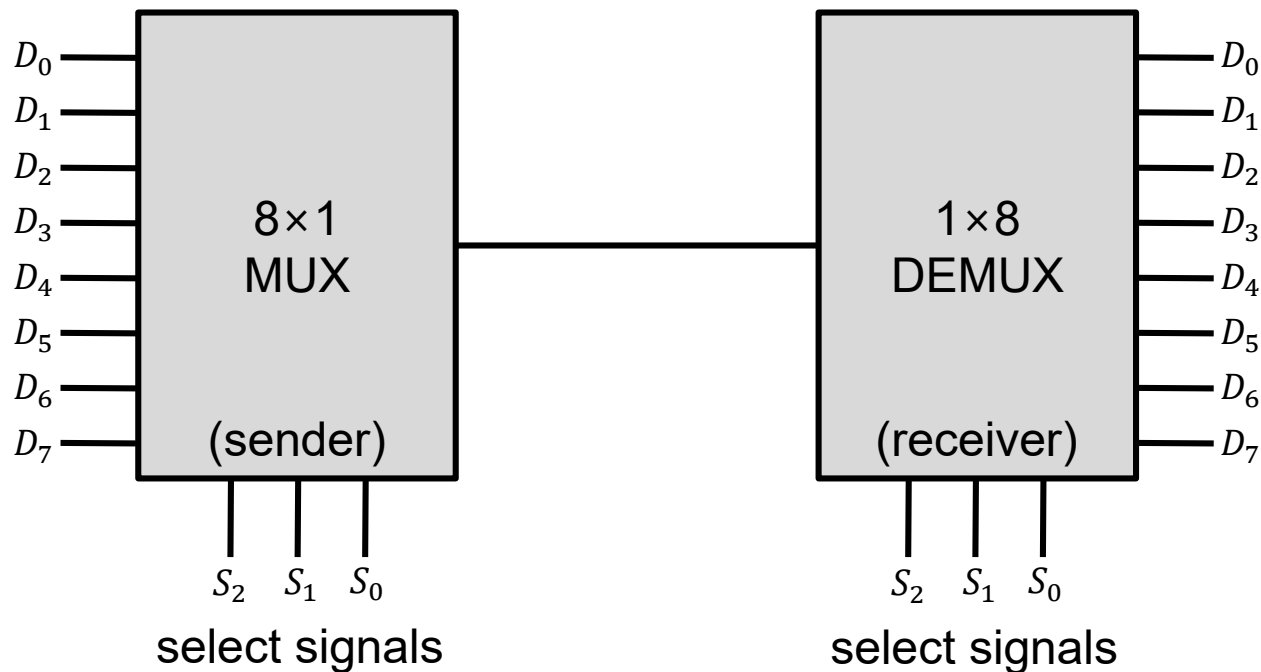
# 멀티플렉서(Multiplexer)



- 멀티플렉서  $\Leftrightarrow$  MUX(먹스)
- 디멀티플렉서  $\Leftrightarrow$  DEMUX(디먹스)



# 멀티플렉서(Multiplexer)




## ■ $2 \times 1$ 멀티플렉서

- 입력 2개 중 하나를 선택선  $S$ 에 입력된 값에 따라 출력으로 보내주는 조합 논리회로임

선택선	출력
$S$	$F$
0	$D_0$
1	$D_1$

$$F = \bar{S}D_0 + SD_1$$

 


# 멀티플렉서(Multiplexer)



## ■ 4 × 1 멀티플렉서

- 입력 4개 중 하나를 선택선  $S_1$ 과  $S_0$ 에 입력된 값에 따라 출력으로 보내주는 조합논리회로임

선택선		출력
$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$

 

$$F = \bar{S}_1\bar{S}_0D_0 + \bar{S}_1S_0D_1 + S_1\bar{S}_0D_2 + S_1S_0D_3$$

# 멀티플렉서(Multiplexer)



## ■ $8 \times 1$ 멀티플렉서

- 입력 8개 중 하나를 3개의 선택선 ( $S_2, S_1, S_0$ )에 입력된 값에 따라 출력으로 보내주는 조합논리회로임

선택선			출력
$S_2$	$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	0	$D_0$
0	0	1	$D_1$
0	1	0	$D_2$
0	1	1	$D_3$
1	0	0	$D_4$
1	0	1	$D_5$
1	1	0	$D_6$
1	1	1	$D_7$

# 멀티플렉서(Multiplexer)



## ■ $8 \times 1$ 멀티플렉서

- 입력 8개 중 하나를 3개의 선택선 ( $S_2, S_1, S_0$ )에 입력된 값에 따라 출력으로 보내주는 조합논리회로임

선택선			출력
$S_2$	$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	0	$D_0$
0	0	1	$D_1$
0	1	0	$D_2$
0	1	1	$D_3$
1	0	0	$D_4$
1	0	1	$D_5$
1	1	0	$D_6$
1	1	1	$D_7$

$4 \times 1$  멀티플렉서  
입력 ( $D_3, D_2, D_1, D_0$ )  
선택선 ( $S_1, S_0$ )  
출력  $F_0$

# 멀티플렉서(Multiplexer)



## ■ $8 \times 1$ 멀티플렉서

- 입력 8개 중 하나를 3개의 선택선 ( $S_2, S_1, S_0$ )에 입력된 값에 따라 출력으로 보내주는 조합논리회로임

선택선			출력
$S_2$	$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	0	$D_0$
0	0	1	$D_1$
0	1	0	$D_2$
0	1	1	$D_3$
1	0	0	$D_4$
1	0	1	$D_5$
1	1	0	$D_6$
1	1	1	$D_7$

$4 \times 1$  멀티플렉서  
입력 ( $D_7, D_6, D_5, D_4$ )  
선택선 ( $S_1, S_0$ )  
출력  $F_1$

# 멀티플렉서(Multiplexer)



## ■ $8 \times 1$ 멀티플렉서

- 입력 8개 중 하나를 3개의 선택선 ( $S_2, S_1, S_0$ )에 입력된 값에 따라 출력으로 보내주는 조합논리회로임

선택선			출력
$S_2$	$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	0	$F_0$
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	$F_1$
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	


$2 \times 1$  멀티플렉서  
입력 ( $F_1, F_0$ )  
선택선  $S_2$   
출력  $F$

# 멀티플렉서(Multiplexer)


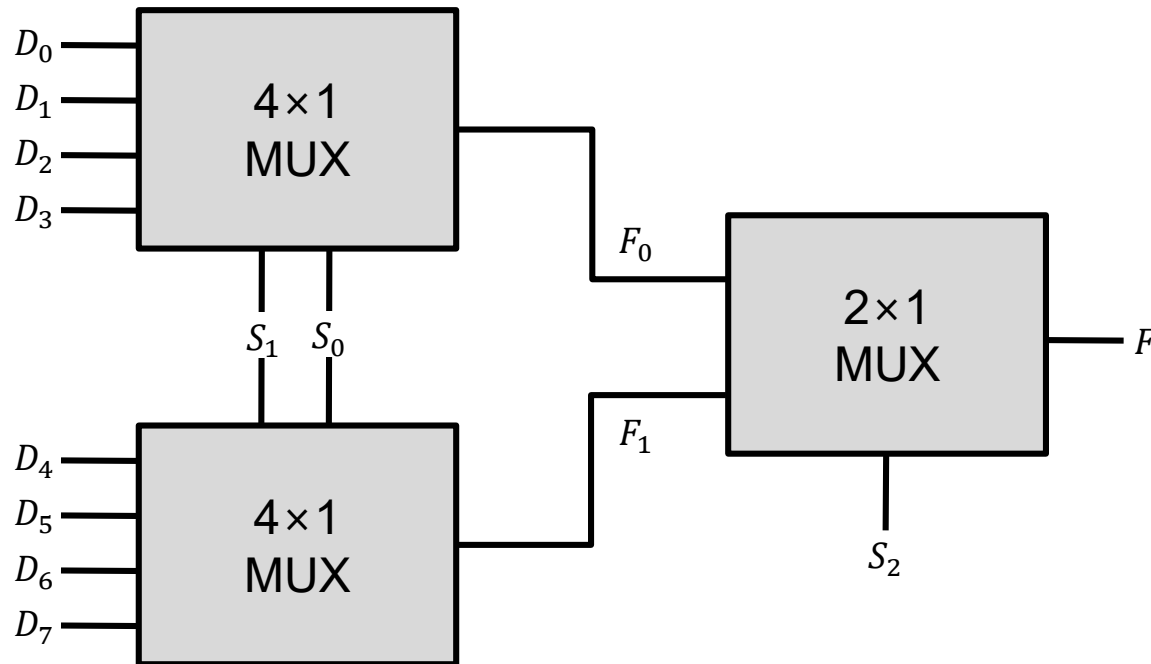
## ■ $8 \times 1$ 멀티플렉서

- 입력 8개 중 하나를 3개의 선택선 ( $S_2, S_1, S_0$ )에 입력된 값에 따라 출력으로 보내주는 조합논리회로임






# 멀티플렉서(Multiplexer)



- 멀티플렉서를 이용한 조합논리회로 구현
  - 선택선과 입력선의 일부를 입력으로 사용하고 입력선을  $V_{CC}$ (5V 또는 3.3V) 나 GND(0V)와 연결하면 조합논리회로를 구현할 수 있음
  - 예,  $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 5, 7)$

입력			출력	
A	B	C	F	
0	0	0	$D_0 = 1$	1
		1		1
0	1	0	$D_1 = 0$	0
		1		0
1	0	0	$D_2 = C$	0
		1		1
1	1	0	$D_3 = C$	0
		1		1

 

# 코드 변환기

## ■ 2진 코드 – 그레이 코드 변환

2진 코드(입력)				그레이 코드(출력)			
$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0

2진 코드(입력)				그레이 코드(출력)			
$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

# 코드 변환기




- 2진 코드 - 그레이 코드 변환

$$G_3 = B_3$$

$$G_2 = B_3 \oplus B_2$$

$$G_1 = B_2 \oplus B_1$$

$$G_0 = B_1 \oplus B_0$$

 

# 코드 변환기

## ■ 그레이 코드 – 2진 코드 변환

그레이 코드(입력)				2진 코드(출력)			
$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$	$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1

그레이 코드(입력)				2진 코드(출력)			
$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$	$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0

# 코드 변환기




- 그레이 코드 - 2진 코드 변환

$$B_3 = G_3$$

$$B_2 = G_3 \oplus G_2$$

$$B_1 = G_2 \oplus G_1$$

$$B_0 = G_1 \oplus G_0$$

 

# 패리티 발생기/검출기

## ■ 패리티(parity) 발행

- 원래의 데이터에 1비트 패리티를 추가하여 1의 개수를 짝수 또는 홀수로 맞춤
- 1의 개수를 짝수로 맞추면 **짝수 패리티**, 홀수로 맞추면 **홀수 패리티**가 됨

## ■ 패리티 검출

- 패리티가 추가된 데이터에서 1의 개수가 짝수인지 홀수인지를 검사함
- XOR/XNOR를 사용하여 짝수/홀수 패리티를 발생할 수 있음

